
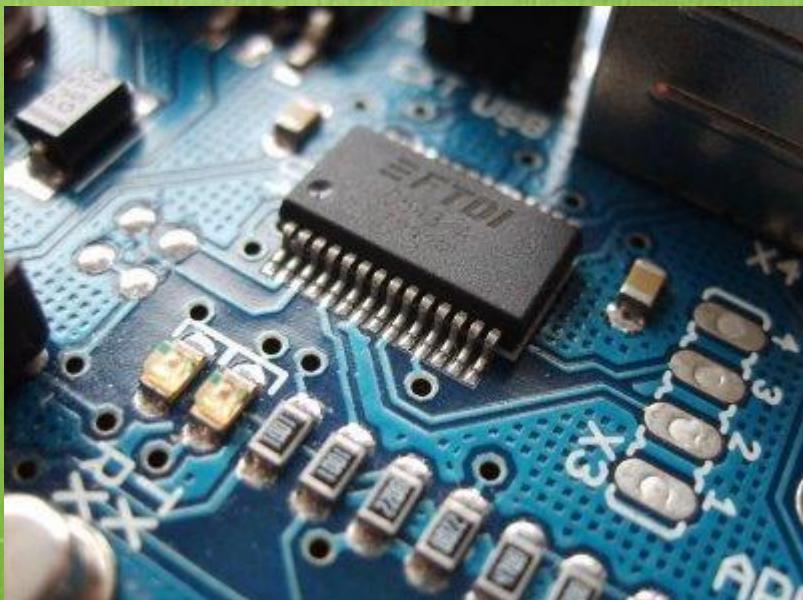


ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

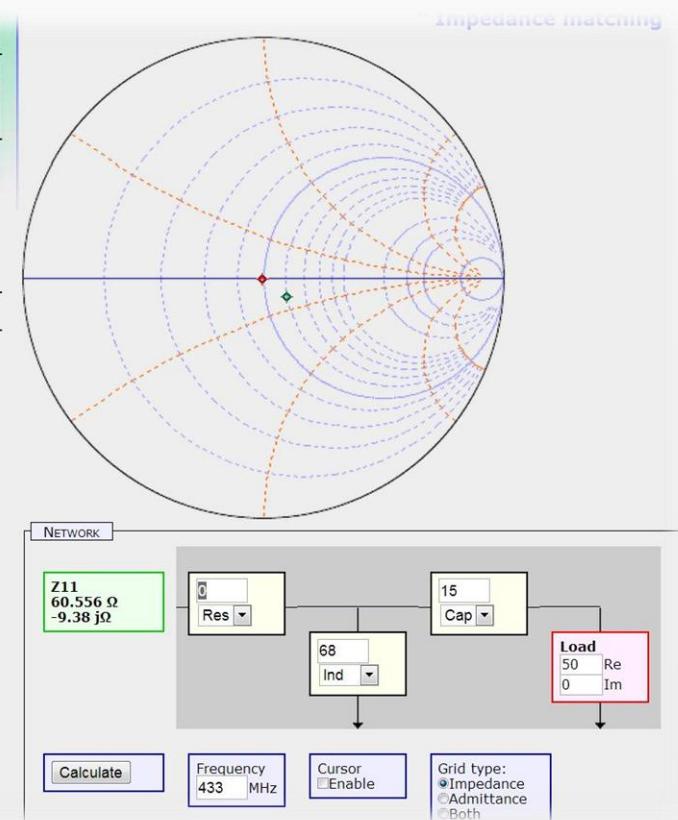

MATCHING IMPEDANCE NETWORK



By : Dwi Andi Nurmantris

PENDAHULUAN

Penulis : Dwi Nurda Naya

MATCHING IMPEDANCE NETWORK



Apa Fungsi matching impedance network (IMC)???

- Digunakan untuk menghasilkan impedansi yang tampak sama dari impedansi beban maupun impedansi sumber agar terjadi transfer daya maksimum. Penyesuaikan impedansi ini hanya dapat diaplikasikan pada rangkaian dengan sumber AC.

MATCHING IMPEDANCE NETWORK


Konsep IMC → 1. Transfer Daya Maksimum (Konjugate Match)

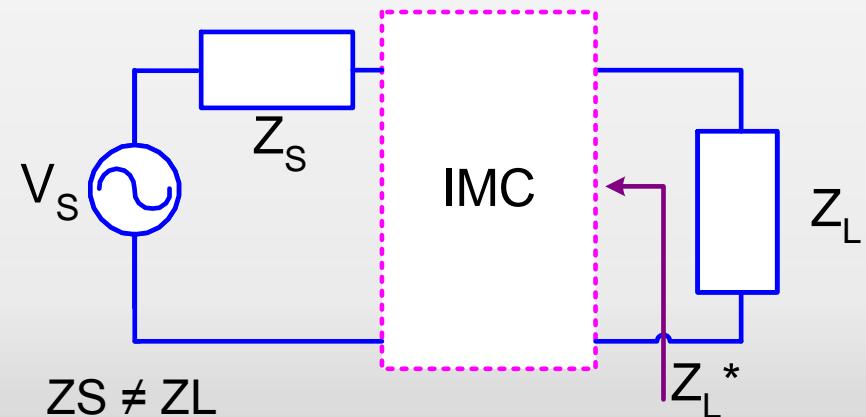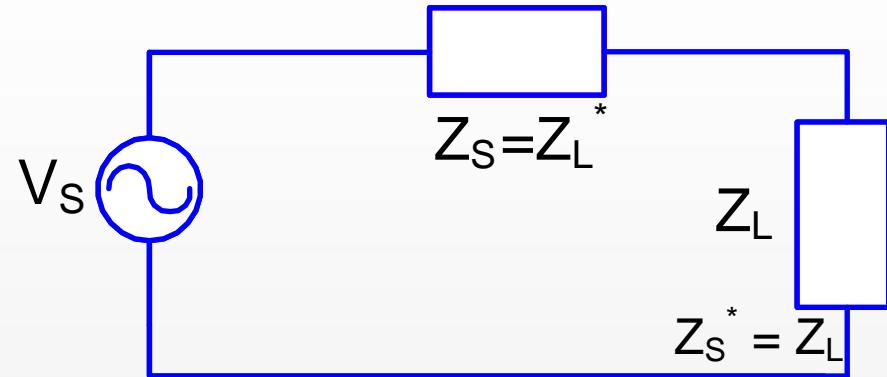- Daya akan sampai ke Z_L dengan maksimum jika $Z_S = Z_L^*$ atau $Z_L = Z_S^*$
- Dimana : $Z_S = R_S + jX_S$ dan $Z_L = R_L + jX_L$
- Bagaimana jika $Z_S \neq Z_L^*$?
- Maka tidak akan terjadi transfer daya maksimum, sehingga diperlukan rangkaian penyesuaikan impedansi (Impedance Matching Circuit = IMC).



MATCHING IMPEDANCE NETWORK

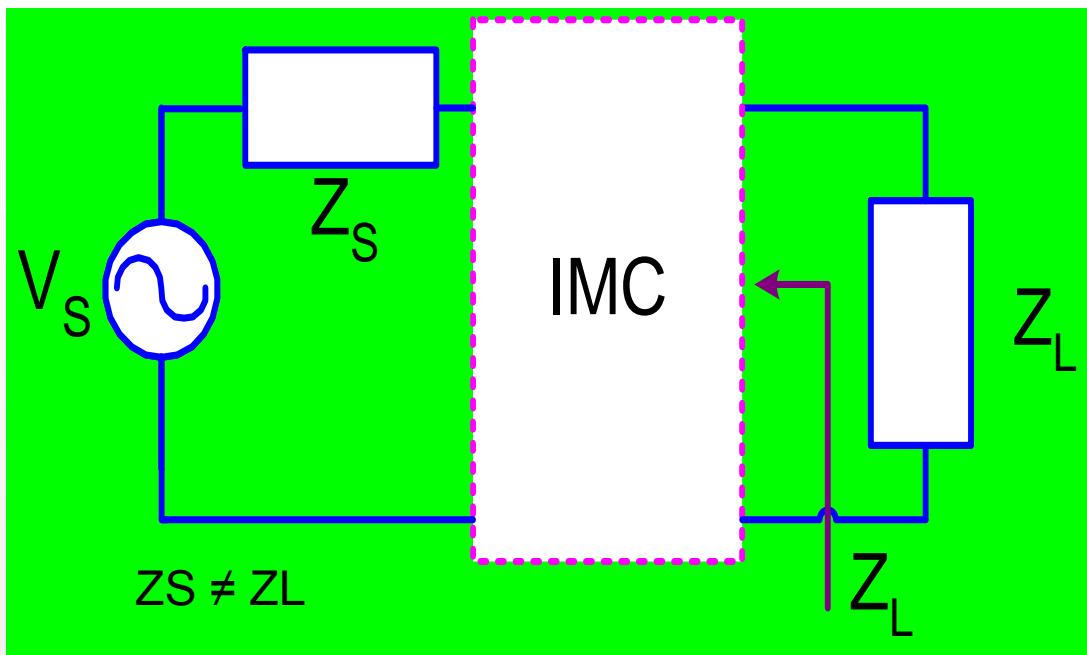Konsep IMC → 2. Koefisien pantul $\Gamma=0$, $Z_L = Z_S$



- Sinyal akan sampai ke Z_L tanpa cacat akibat pantulan, jika $Z_S = Z_L$
- IMC disini berfungsi membuat supaya $\Gamma=0$.
- Dalam pembahasan pada bab ini, yang lebih banyak kita diskusikan IMC yang bertujuan agar terjadi transfer daya maksimal (konjugate match)

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

Jenis – jenis matching impedance network

1. Penyesuai impendansi bentuk L (2 elemen)
2. Penyesuai Impendansi bentuk T atau Π (3 elemen)
3. Penyesuai Impendansi multi-elemen (wideband, Low-Q)


Diselesaikan dengan :

- Perhitungan matematis (Review dari MK Teknik Saluran Transmisi)
- Dengan bantuan Smith Chart (Fokus Kita)


L-Network IMC

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

L- Network Matching Impedance

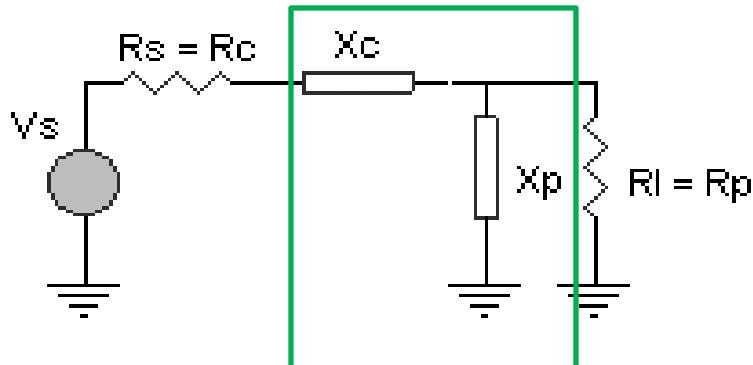


$R_l > R_s$, maka IMC L kanan

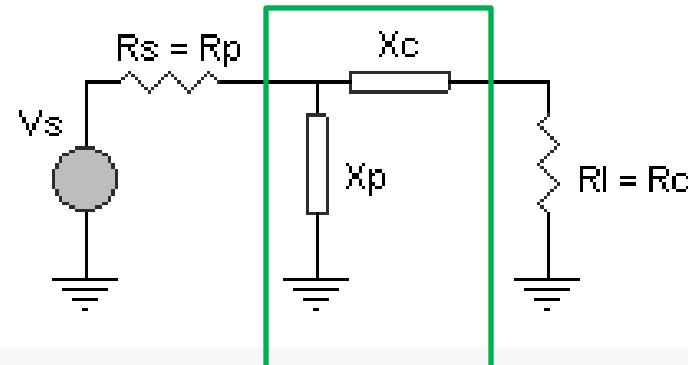


$R_s > R_l$, maka IMC L kiri

Ada 2 Kemungkinan

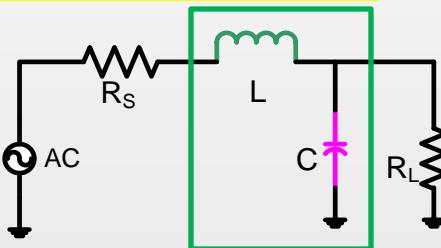


i. Bersifat Low-pass

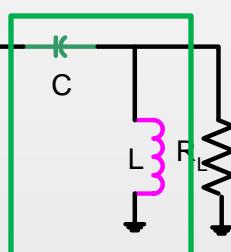


ii. Bersifat High-pass

Ada 2 Kemungkinan

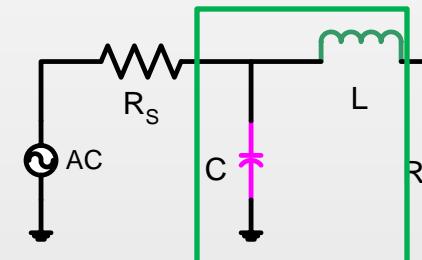


i. Bersifat Low-pass

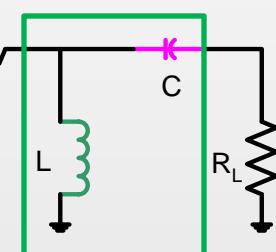

ii. Bersifat High-pass

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

L- Network : How does it work!!!

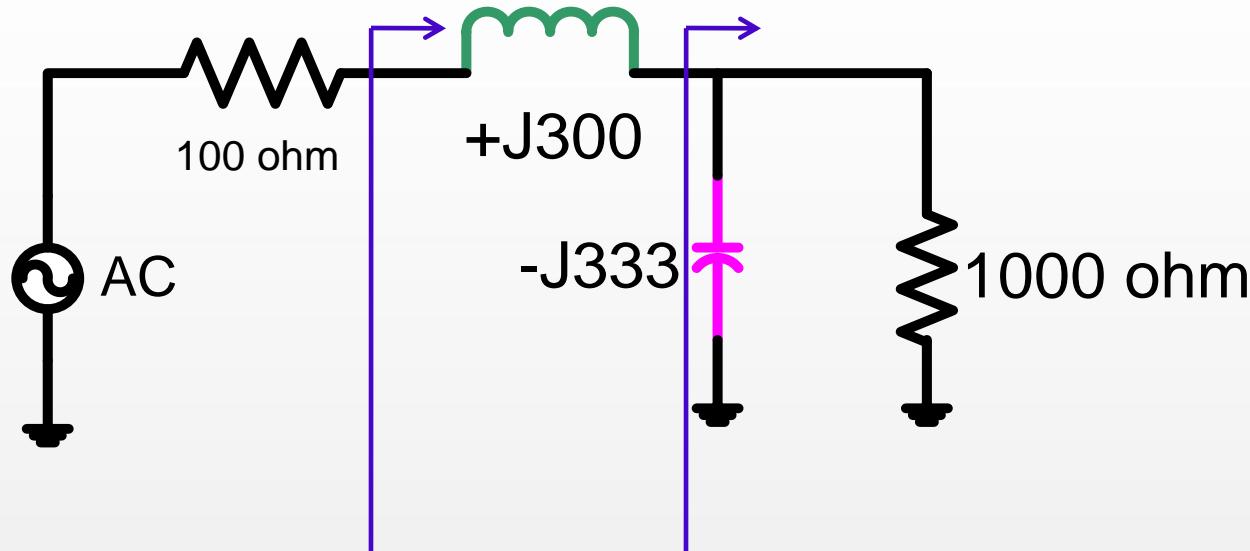


$$\begin{aligned} Z_2 &= 100 - J300 + J300 \\ &= 100 \text{ ohm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_1 &= -j333(1000)/-j333+1000 \\ &= 100 - J300 \text{ ohm} \end{aligned}$$

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

L-Network : Design Formula

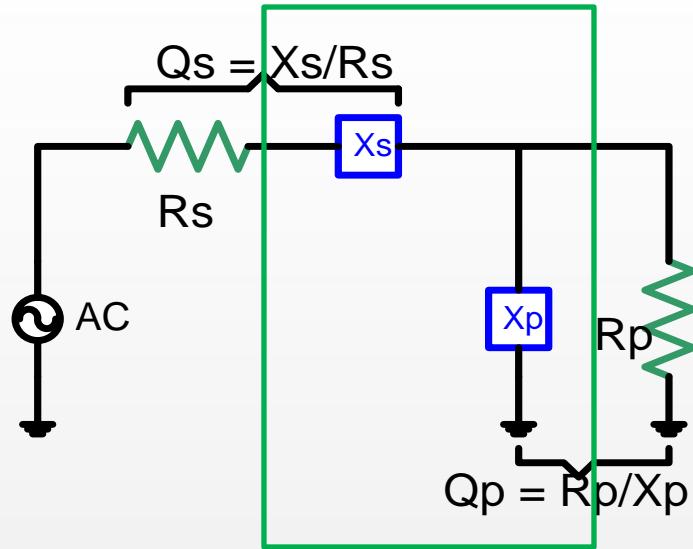

$$Q_s = Q_p = \sqrt{\frac{R_p}{R_s} - 1}$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} \quad Q_s = \frac{X_s}{R_s}$$

Keterangan :

Q_s = Faktor kualitas seri

X_s = Reaktansi Seri = X_c

X_p = Reaktansi Pararel

Q_p = Faktor kualitas paralel

R_p = Resistansi paralel (Resistansi yang lebih besar
 R_{sumber} atau R_L)

R_s = Resistansi seri = R_c (Resistansi yang lebih kecil
 R_{sumber} atau R_L)


MATCHING IMPEDANCE NETWORK

L-Network : Contoh Soal

Rancang suatu IMC (Impedance Matching Circuit) bentuk “L” yang menyepadankan $R_s = 100\Omega$ dan $R_L = 1K\Omega$ pada frekuensi 100MHz, dengan sifat meloloskan sinyal DC.

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

L-Network : Solusi

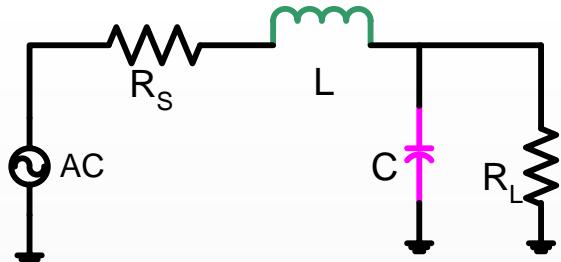

$$Q_S = Q_P = \sqrt{\frac{R_P}{R_S} - 1} = \sqrt{\frac{1000}{100} - 1} = \sqrt{9} = 3$$


$$Q_S = \frac{X_S}{R_S}$$

→ sehingga $X_S = Q_S \times R_S = 3 \times 100 = 300\Omega$

$$Q_P = \frac{R_P}{X_P}$$

→ sehingga $X_P = \frac{R_P}{Q_P} = \frac{1000}{3} = 333,3\Omega$

Hasil Design Akhir

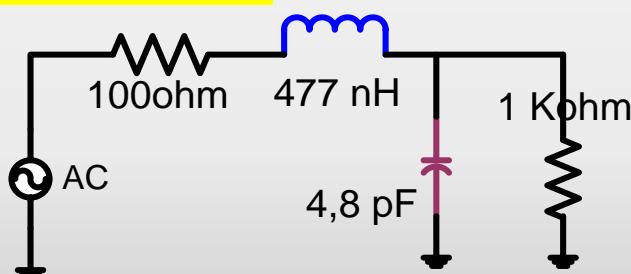

$$X_S = X_L = 2 \pi f L$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{300}{2\pi 10^8} = 4.77 \times 10^{-7} \text{ H} = 477 \text{ nH}$$

$$X_P = X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi 10^8 \cdot 333,3} = 4,8 \text{ pF}$$


MATCHING IMPEDANCE NETWORK

L-Network : Konsep Absorpsi dan Resonansi

Bila impedansi sumber atau beban bilangan kompleks:


- Terdapat 2 prinsip dasar yaitu absorpsi dan resonansi
- Dasar perhitungan masih menggunakan sumber atau beban bilangan riil (resistif saja)

Absorpsi

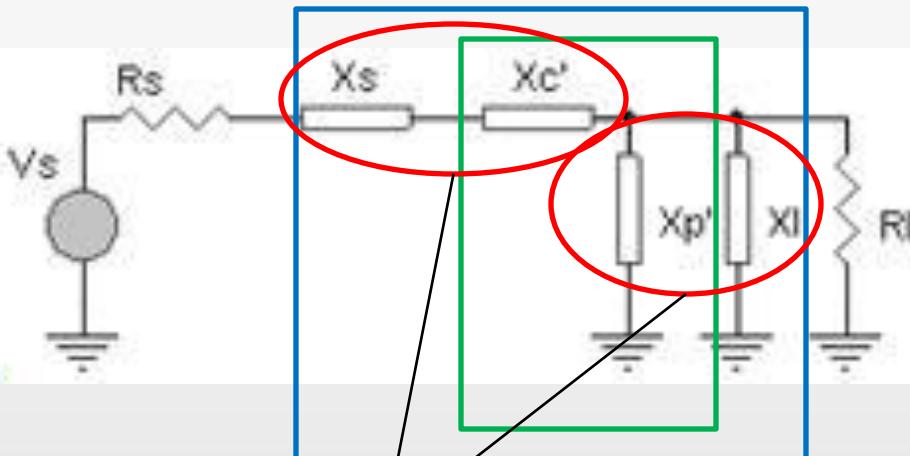

Nilai X_s di absorb shg menjadi $X_{c'}$
dan X_l diabsorb shg menjadi $X_{p'}$

Resonansi

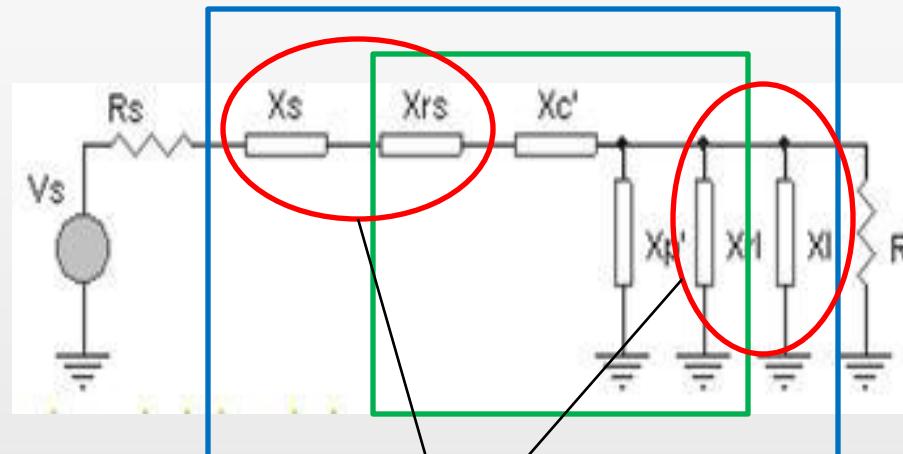


Dibuat menjadi Resonansi


MATCHING IMPEDANCE NETWORK

L-Network : Contoh Soal

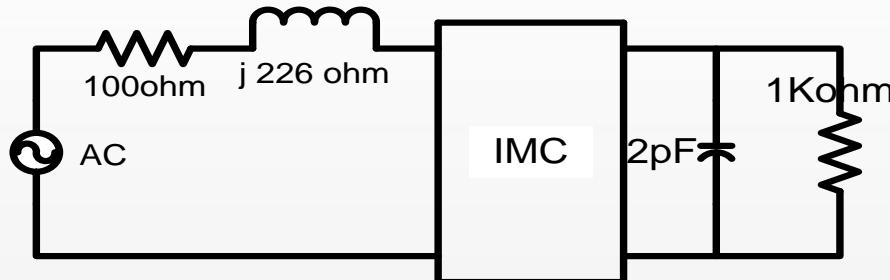- 1) Dengan menggunakan metode absorpsi, rancanglah IMC bentuk “L” pada 100 MHz dengan sifat meloloskan sinyal DC pada rangkaian berikut:



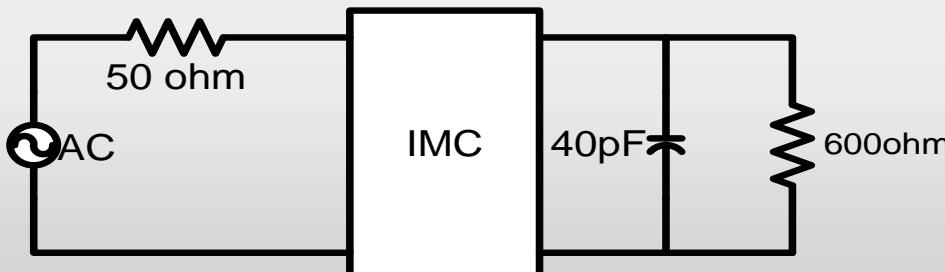- 2) Rancanglah suatu IMC yang dapat memblock sinyal DC antara beban-sumber rangkaian dibawah ini, pada frekuensi operasi 75 MHz. Gunakan metode resonansi!




T-Network IMC


Π -Network IMC

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

3 Element Network

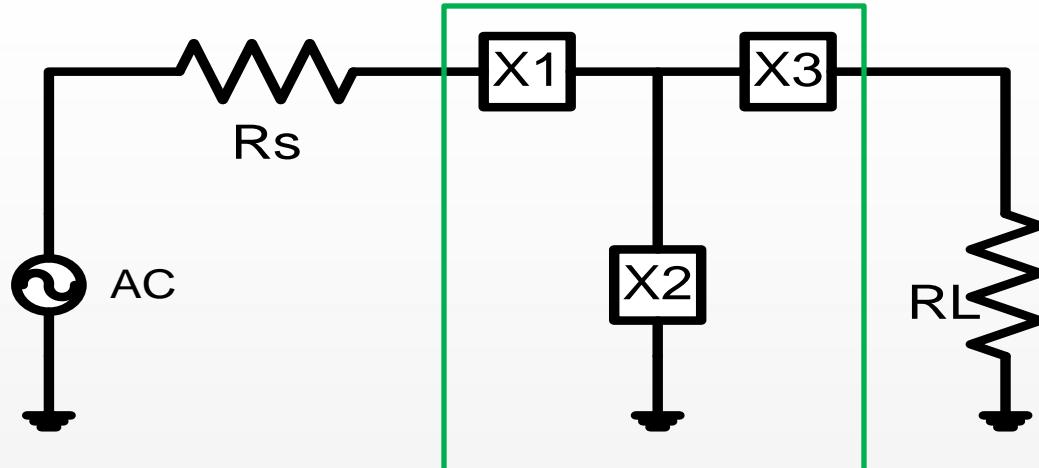


T-Network

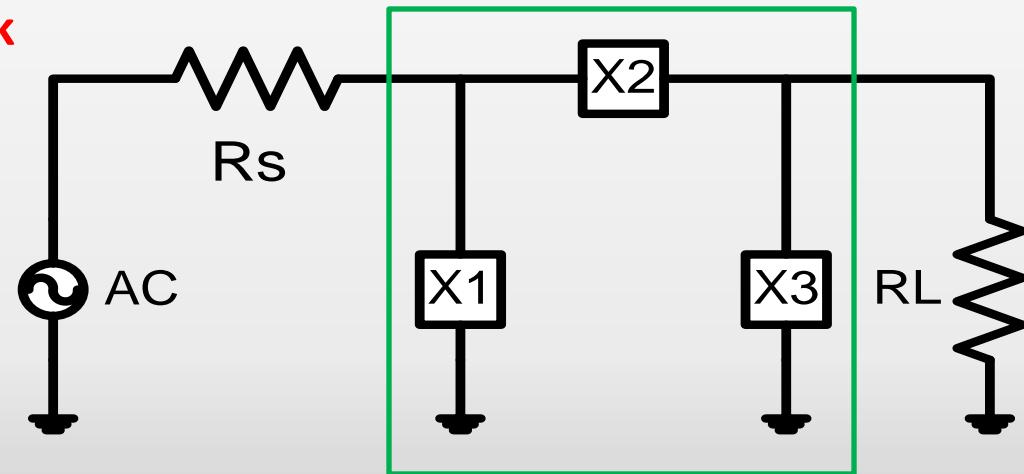

π -Network


MATCHING IMPEDANCE NETWORK

3-Element Network : Design Formula

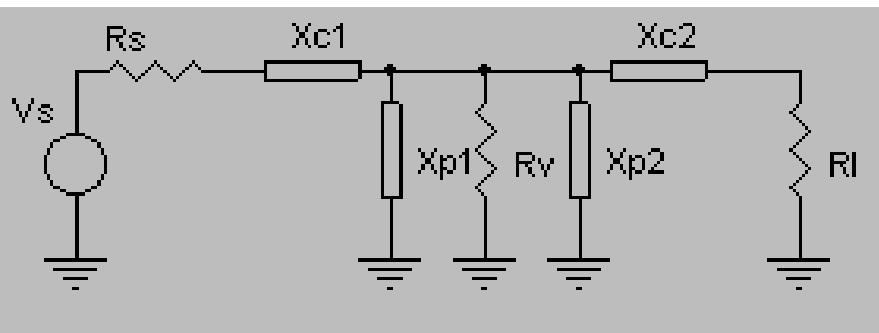

- R_v (R_{virtual}) ditentukan harus lebih besar dari R_s maupun R_l dan dihitung berdasarkan Q yang diinginkan.
- Rumus :
$$Q = \sqrt{\frac{R_v}{R_{\text{kecil}}} - 1}$$

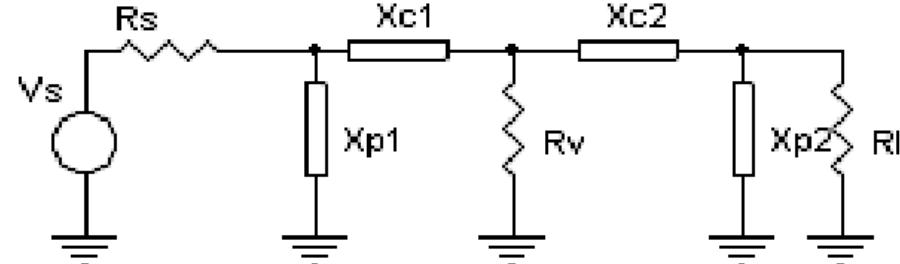 $R_{\text{kecil}} = \text{Pilih yg kecil } [R_s, R_l]$
- Xc_1 dan Xp_1 menyepadankan R_s dengan R_v , Xc_2 dan Xp_2 menyepadankan R_v dengan R_l
- Xp_1 dan Xp_2 dapat digabungkan menjadi satu komponen.



- R_v (R_{virtual}) ditentukan harus lebih kecil dari R_s maupun R_l dan dihitung berdasarkan Q yang diinginkan.
- Rumus :

$$Q = \sqrt{\frac{R_{\text{besar}}}{R_v} - 1}$$

$R_{\text{besar}} = \text{Pilih yg besar } [R_s, R_l]$

- Xc_1 dan Xp_1 menyepadankan R_s dengan R_v
- Xc_2 dan Xp_2 menyepadankan R_v dengan R_l
- Xc_1 dan Xc_2 dapat digabungkan menjadi satu komponen

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

3-Element Network : Contoh Soal

- 1) Design 4 buah pi network yang berbeda yang dapat mematchingkan 100 ohm dari sumber ke beban 1000 ohm dan setiap network harus memiliki $Q = 15$
- 2) Design 4 buah T network yang berbeda yang dapat mematchingkan 10 ohm dari sumber ke beban 50 ohm dan setiap network harus memiliki $Q = 10$

Penyelesaian ada di buku “*RF Circuit Design*”


oleh Chris Bowick hal : 73-74

Pelajari Sendiri!!!!


Multi Element- Network IMC

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

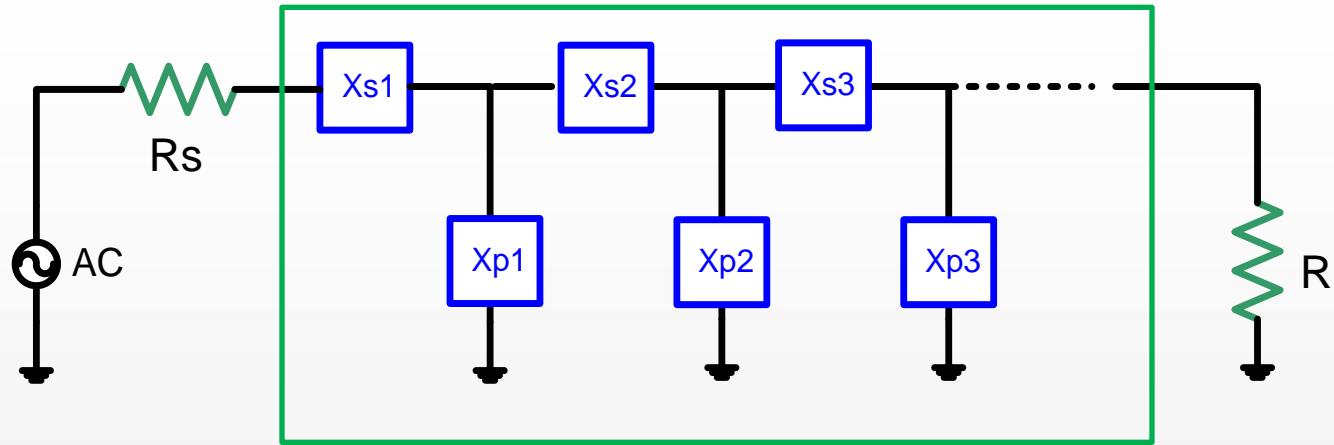Multi Element Network = Low Q-Wideband Matching Network




Jika $R_L > R_s$

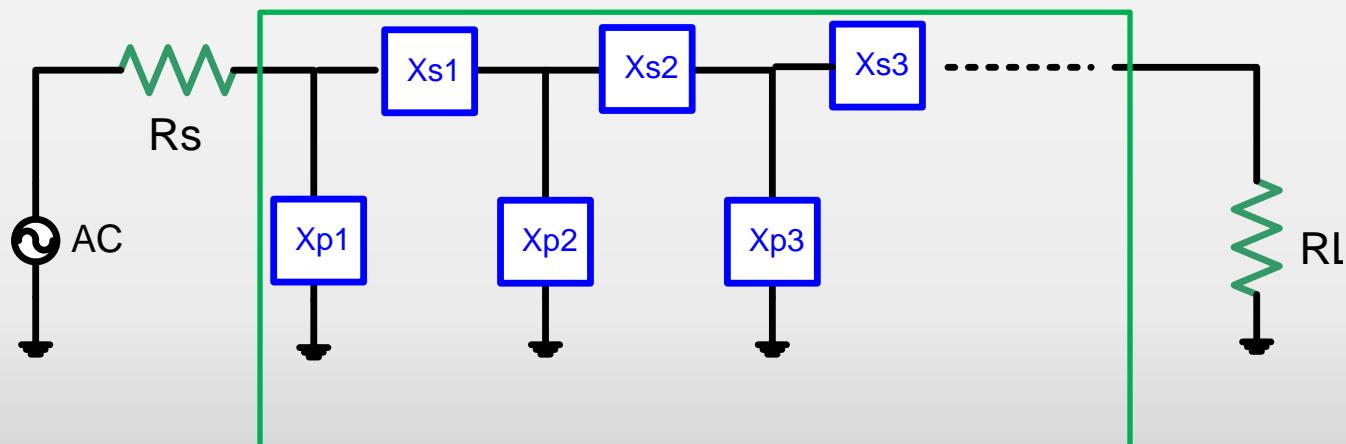

Jika $R_s > R_L$

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

Multi Element Network : Design Formula

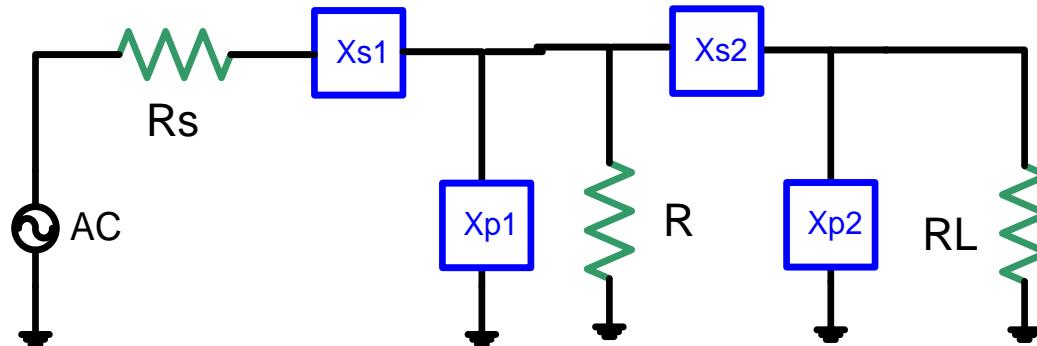


$$R = \sqrt{R_s \cdot R_L}$$

$$Q = \sqrt{\frac{R}{R_{\text{smaller}}}} - 1 = \sqrt{\frac{R_{\text{larger}}}{R}} - 1$$

Jika diinginkan maksimum bandwidth

Jika Q ditentukan

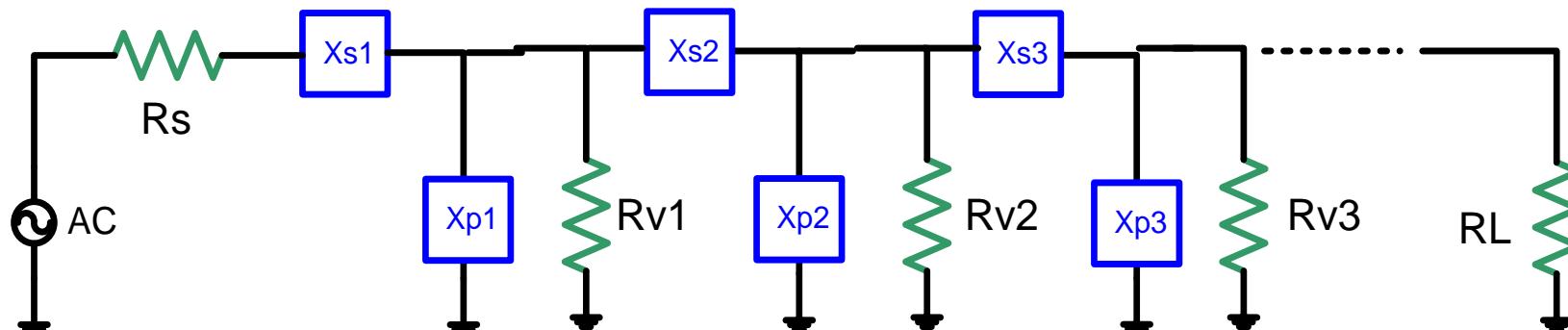Jika diinginkan BW yang lebih lebar lagi :




$$\frac{R_{V1}}{R_{\text{smaller}}} = \frac{R_{V2}}{R_{V1}} = \frac{R_{V3}}{R_{V2}} = \dots = \frac{R_{\text{Larger}}}{R_{Vn}}$$

Jika diinginkan maksimum bandwidth

Smith Chart Solution

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

Pendahuluan

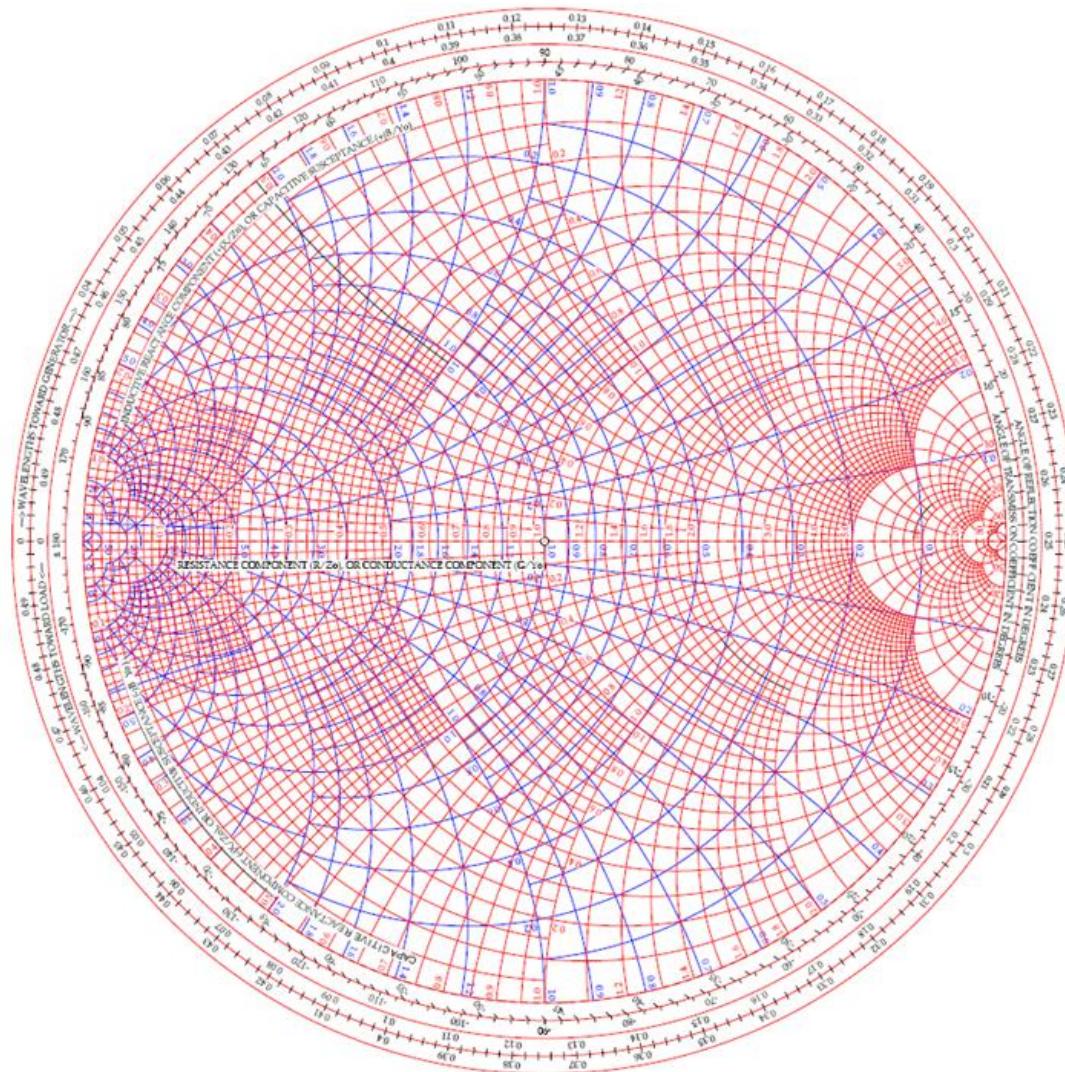

Kita menggunakan “**Double smith chart**”,
(Gabungan **Z-chart** dan **Y-chart**)

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

Impedansi \leftrightarrow Admitansi

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R \pm jX} = G \pm jB$$

Keterangan :

Y = Admitansi (mho)

Z = Impedansi (ohm)

R = Resistansi (ohm)

X = Reaktansi (ohm)

G = konduktansi (mho)

B = suseptansi (mho)

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

IMC dengan smithchart : Normalisasi Impedansi pada smithchart

- Jika Z cukup besar untuk harga resistansi dan reaktansi :
 - maka titik tersebut pada Smith Chart akan berada di daerah lingkaran kecil sehingga diperlukan **normalisasi/pembagi tertentu**.
- Contoh :
 - $Z = 100 + j150 \text{ ohm}$, maka angka pembagi yang dapat dipakai, misalkan **N=100**,
 - Z ternormalisasi: $Z_n = 1 + j1,5 \text{ ohm}$

MATCHING IMPEDANCE NETWORK


Manipulasi impedansi dan admitansi pada smithchart

- ⑩ penambahan **kapasitor seri** menyebabkan perputaran **Z** berlawanan arah dengan perputaran jarum jam pada lingkaran resistansi konstan
- ⑩ penambahan **induktor seri** menyebabkan perputaran **Z** searah perputaran jarum jam pada lingkaran resistansi konstan
- ⑩ penambahan **induktor paralel** menyebabkan perputaran **Y** berlawanan arah dengan perputaran jarum jam pada lingkaran koduktansi konstan
- ⑩ penambahan **kapasitor paralel** menyebabkan perputaran **Y** searah perputaran jarum jam pada lingkaran koduktansi konstan.

Jika menggunakan “**single smith chart**”, **Z-chart** dikonversikan ke **Y-chart**, kemudian berlaku aturan di samping

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

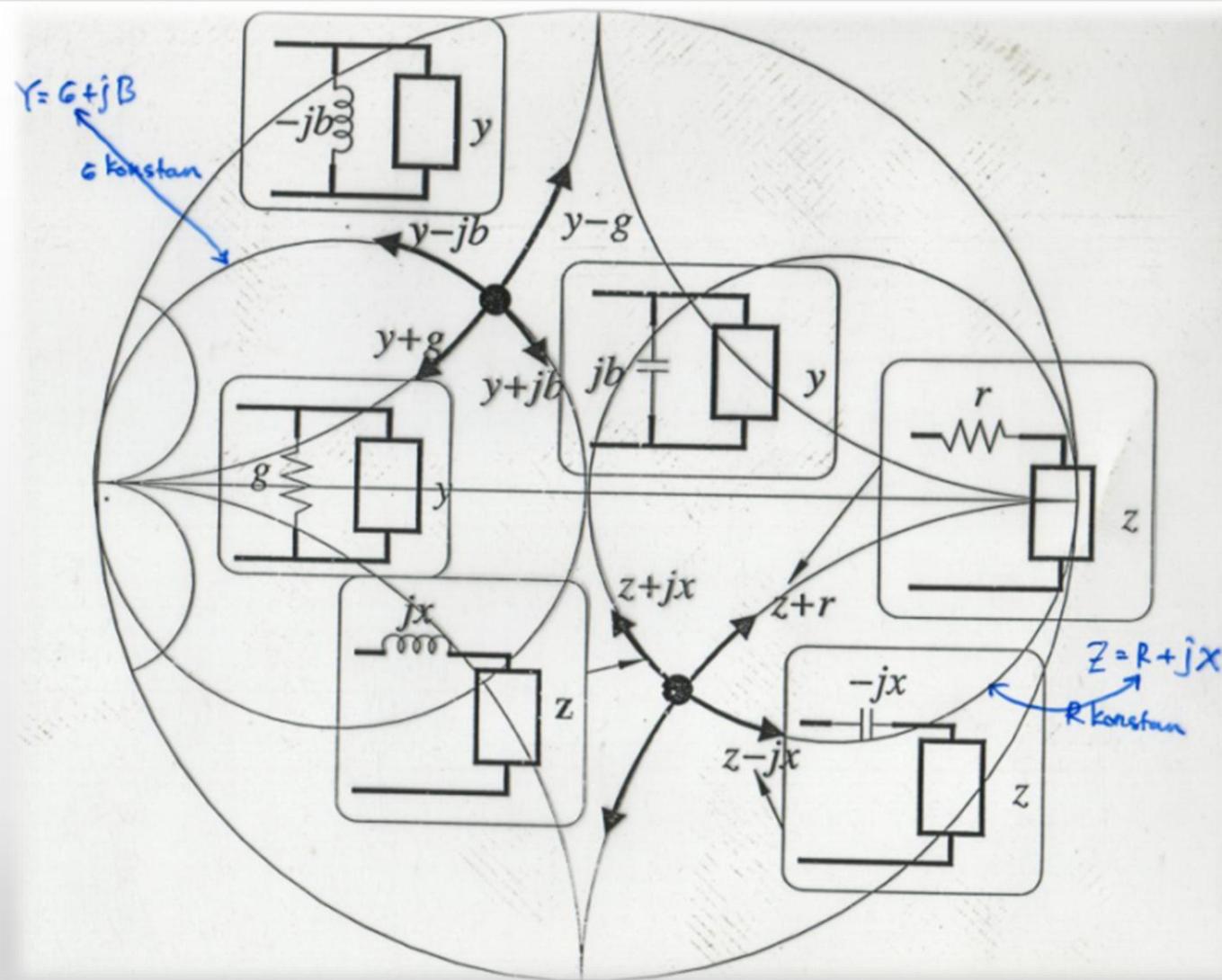Manipulasi impedansi dan admitansi pada smithchart



MATCHING IMPEDANCE NETWORK

Persamaan untuk mendapat nilai komponen sebenarnya

- Komponen C seri:

$$C = \frac{1}{\omega \cdot X \cdot N}$$

- Komponen L seri:

$$L = \frac{X \cdot N}{\omega}$$

- Komponen C paralel:



$$C = \frac{B}{\omega \cdot N}$$

- Komponen L paralel:

$$L = \frac{N}{\omega \cdot B}$$

- X = reaktansi (jarak 2 titik) yang terbaca dari Smith Chart
- B = suseptansi (jarak 2 titik) yang terbaca dari Smith Chart
- N = angka penormalisasi impedansi sumber dan beban
- $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$

Mengeplot Rangkaian Seri & parallel RLC

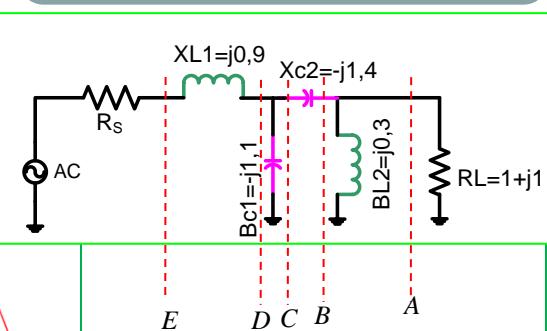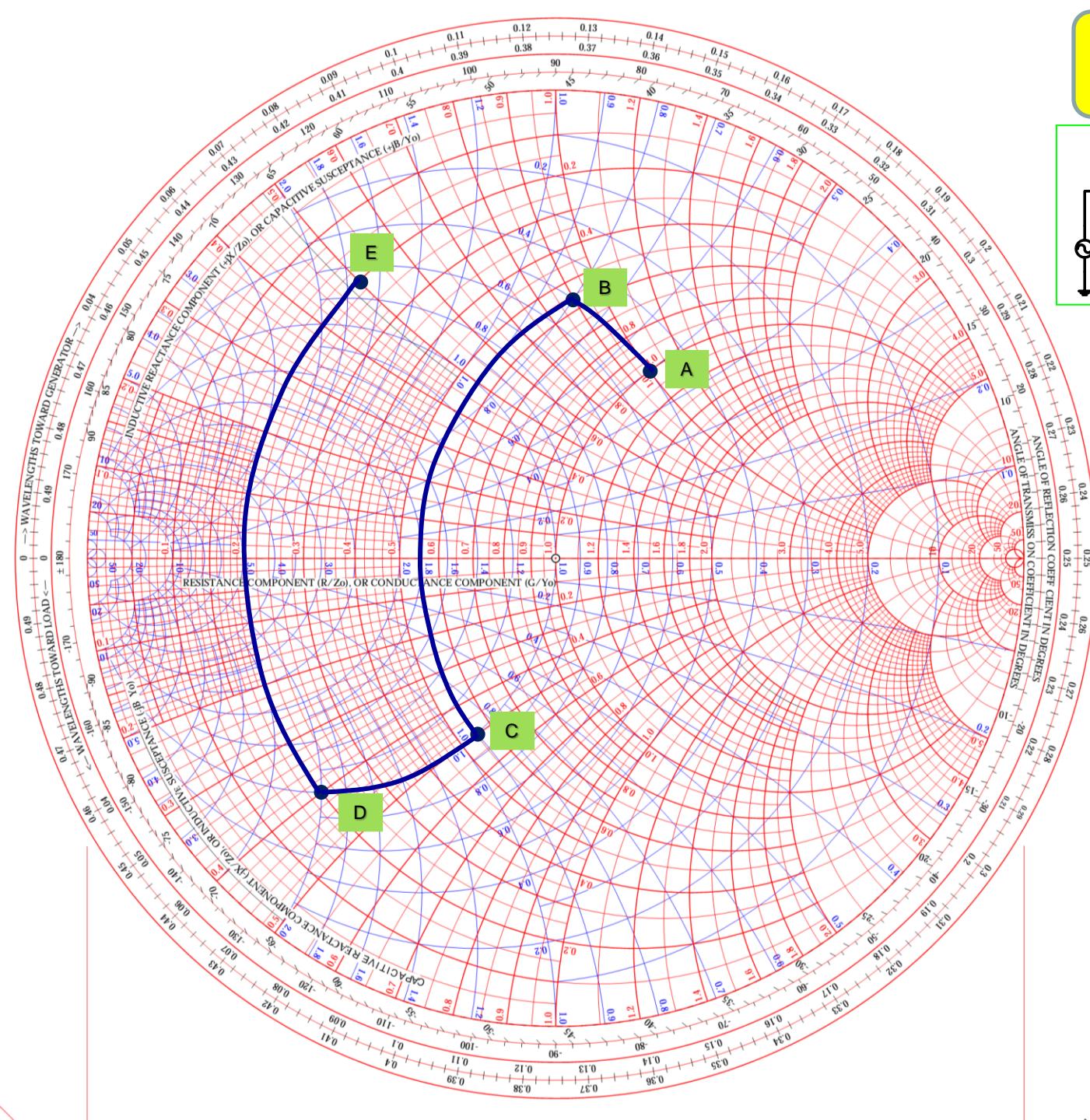

$\text{Arc AB} = L \text{ parallel} = 0.3 \text{ mho}$
 $\text{Arc BC} = C \text{ seri} = 1.4 \text{ ohm}$
 $\text{Arc CD} = C \text{ parallel} = 1.1 \text{ mho}$
 $\text{Arc DE} = L \text{ seri} = 0.9 \text{ ohm}$

$$Z_E = 0.2 + j0.5$$



Note :
Gunakan Manipulasi
Impedansi dan manipulasi
admitansi yang sudah
dijelaskan didepan

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

L-Network IMC Design

- Prosedur pemakaian Smith Chart untuk desain penyesuaikan impedansi 2 elemen:
 - Plotkan pd Smith Chart titik $Z_{\text{beban}} (R_L)$ dan $Z_{\text{sumber konjugate}} (R_S^*)$ atau $Z_{\text{sumber}} (R_S)$ dan $Z_{\text{beban konjugate}} (R_L^*)$.
 - Tentukan titik **X** yang merupakan pertemuan **2 titik**: [$Z_{\text{beban}} (R_L)$ dan $Z_{\text{sumber konjugate}} (R_S^*)$] atau [$Z_{\text{sumber}} (R_S)$ dan $Z_{\text{beban konjugate}} (R_L^*)$] yang sudah diputar pada Resistansi (R) dan lingkaran Konduktansi (G) yang konstan.
 - Jarak pemutaran titik $Z_{\text{beban}} (R_L)$ dan $Z_{\text{sumber konjugate}} (R_S^*)$ atau [$Z_{\text{sumber}} (R_S)$ dan $Z_{\text{beban konjugate}} (R_L^*)$] menentukan harga dan jenis komponen reaktif yang digunakan sebagai penyesuaikan impedansi.

Design L-Network

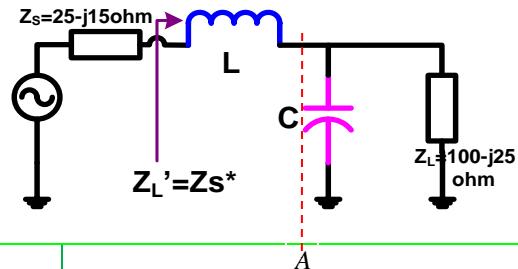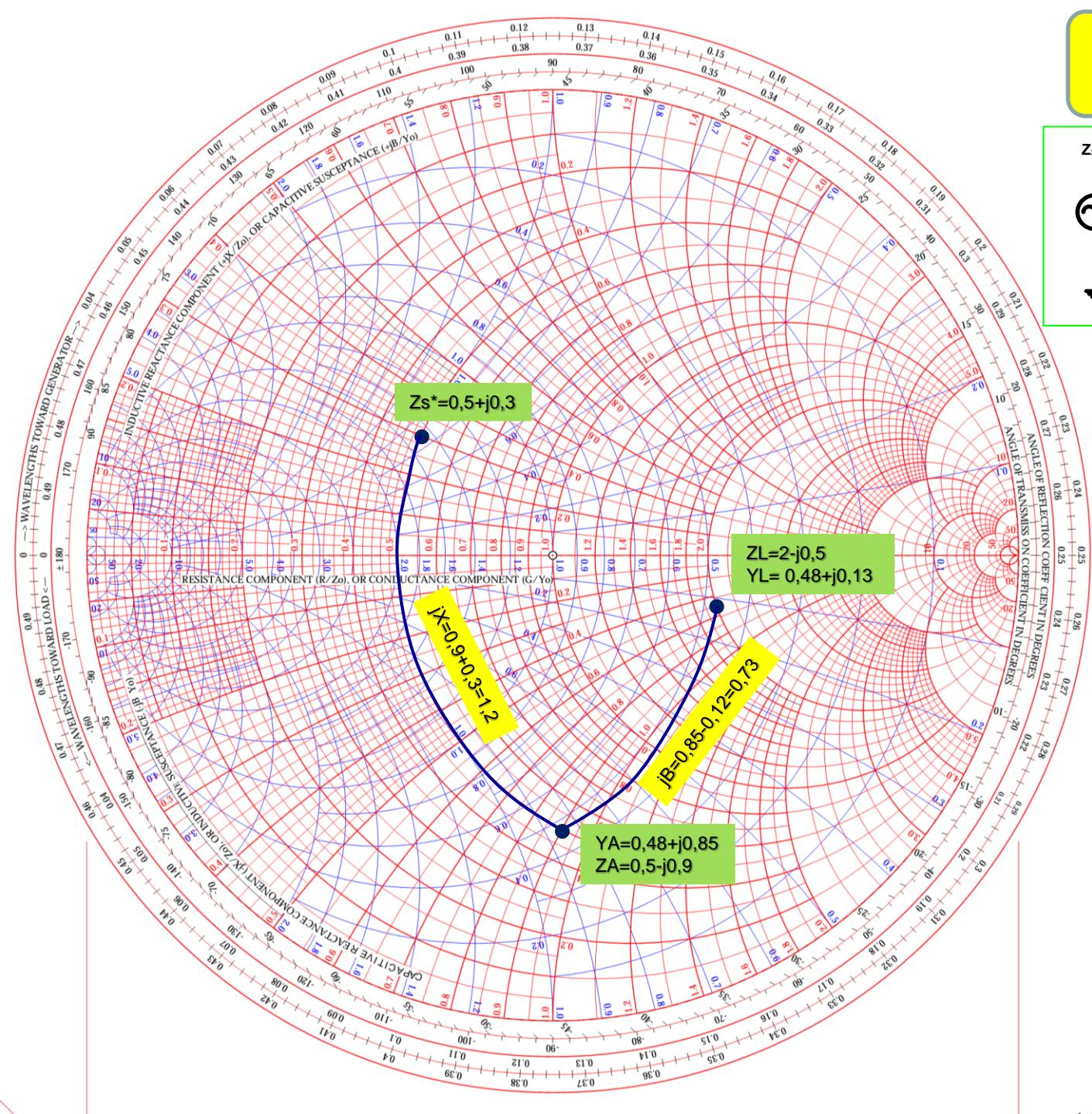

Rancanglah IMCL-Network dengan Smith Chart yang bisa menyepadanakan sumber sebesar $25 - j15 \Omega$ dengan beban $100 - j25 \Omega$ pada 60 MHz dan IMC harus bersifat LPF

Note :
 $N = 50$ (boleh yang lain)

$$C = \frac{B}{\omega N} = \frac{0.73}{2\pi(60 \cdot 10^6)50} = 38.7 \text{ pF}$$

$$L = \frac{X \cdot N}{\omega} = \frac{1.250}{2\pi(60 \cdot 10^6)} = 159 \text{ nH}$$

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

T-Network and π -network IMC Design

Prosedur desain IMC 3 elemen (T atau Π section):

Gambar lengkungan Q konstan pada Q tertentu.

(Titik-titik Q pada Smith Chart didefinisikan sama dengan Q pada impedansi seri yaitu rasio reaktansi terhadap resistansi)

Gambar titik Z_{beban} (R_L) dan Z_{sumber} *konjugate* (R_s^*) atau Z_{sumber} (R_s) dan Z_{beban} *konjugate* (R_L^*).

Tentukan Z_{beban} atau Z_{sumber} yang akan digunakan untuk penentu load Q pada IMC.untuk T-network, nilai dari kedua beban yang bernilai lebih kecil menentukan loaded Q, sedangkan pada Π -network harga keduanya yang lebih besar yang menentukan loaded Q

Untuk T-network


- Jika $Z_s < Z_L \rightarrow$ Cari perpotongan antara kurva Q dan titik Z_s^* pada R konstan, lalu plot, kemudian dari titik beban Z_L buat dua langkah menuju titik perpotongan tersebut
- Jika $Z_s > Z_L \rightarrow$ Dari beban Z_L buat kurva R konstan yang berpotongan dengan kurva Q, kemudian plot. Dari titik ini buat dua langkah menuju Z_s^*

Untuk Π -network

- Jika $Z_s < Z_L \rightarrow$ Dari beban Z_L buat kurva G konstan yang berpotongan dengan kurva Q, kemudian plot. Dari titik ini buat dua langkah menuju Z_s^*
- Jika $Z_s > Z_L \rightarrow$ Cari perpotongan antara kurva Q dan titik Z_s^* pada G konstan, lalu plot, kemudian dari titik beban Z_L buat dua langkah menuju titik perpotongan tersebut

Tiap-tiap kurva (3 kurva menentukan nilai dari komponen2 yang digunakan)

Mengeplot Lengkungan Q konstan

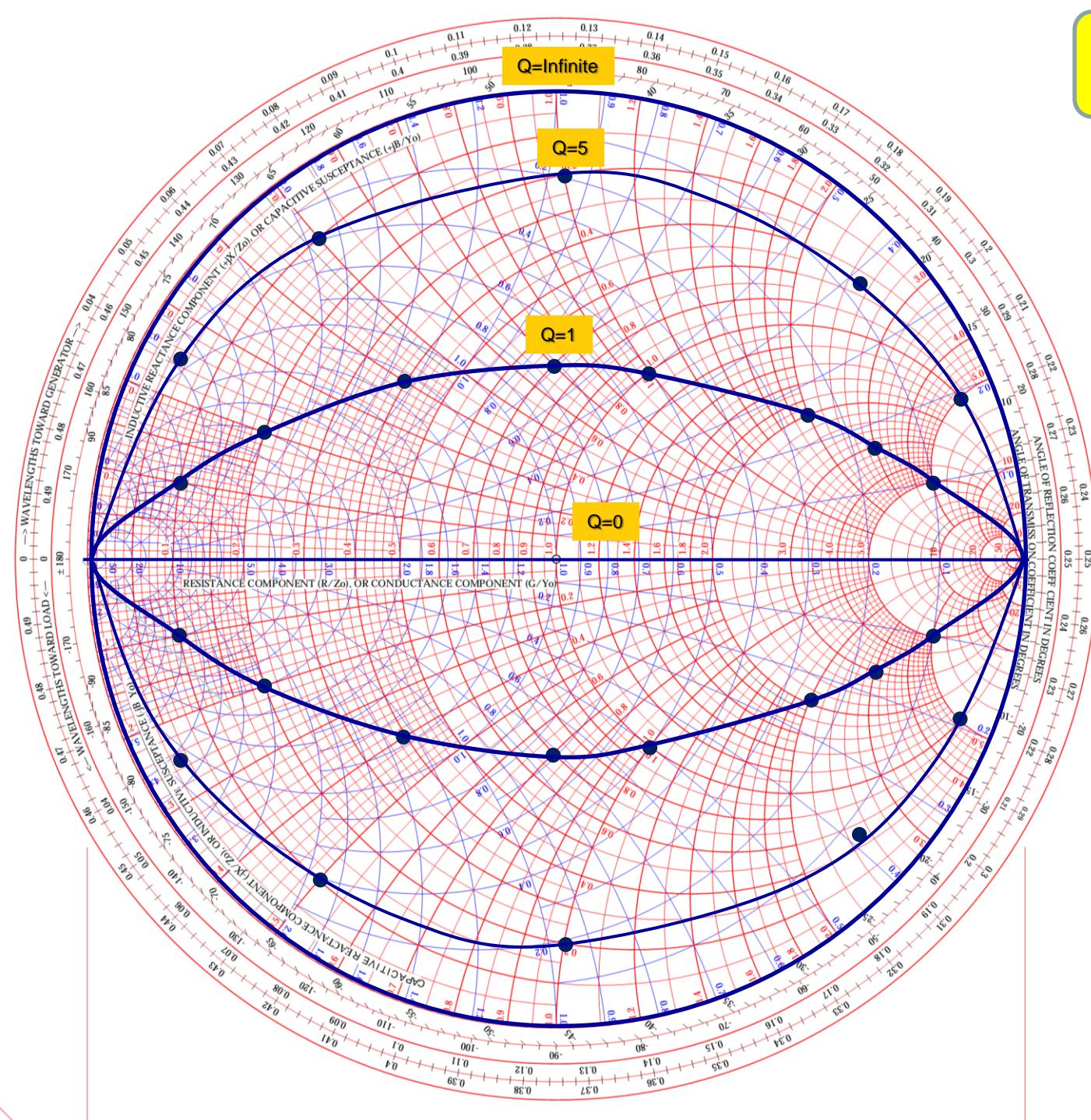

Plot Lengkungan Q konstan untuk nilai Q dibawah ini

- $Q=1$
- $Q=5$
- $Q=0$
- $Q=\text{infinite}$

Solusi :

$$Q=X/R$$

$$\begin{aligned} Q=5 \rightarrow R \pm jX &= 1 \pm j5 \\ &= 0.5 \pm j2.5 \\ &= 0.2 \pm j1 \\ &= 0.1 \pm j0.5 \\ &= 0.05 \pm 0.25 \end{aligned}$$

Note :



Gunakan :
untuk Q series Impedance

$$Q = \frac{X_S}{R_S}$$

Untuk Q Series Admittance

$$Q = \frac{B_S}{G_S}$$

Design T-Network

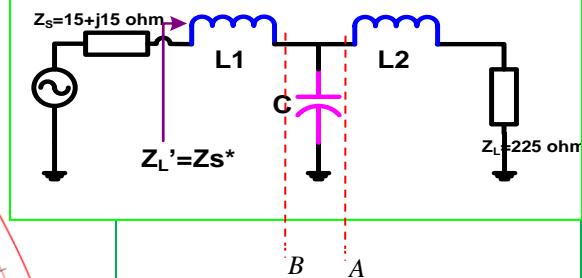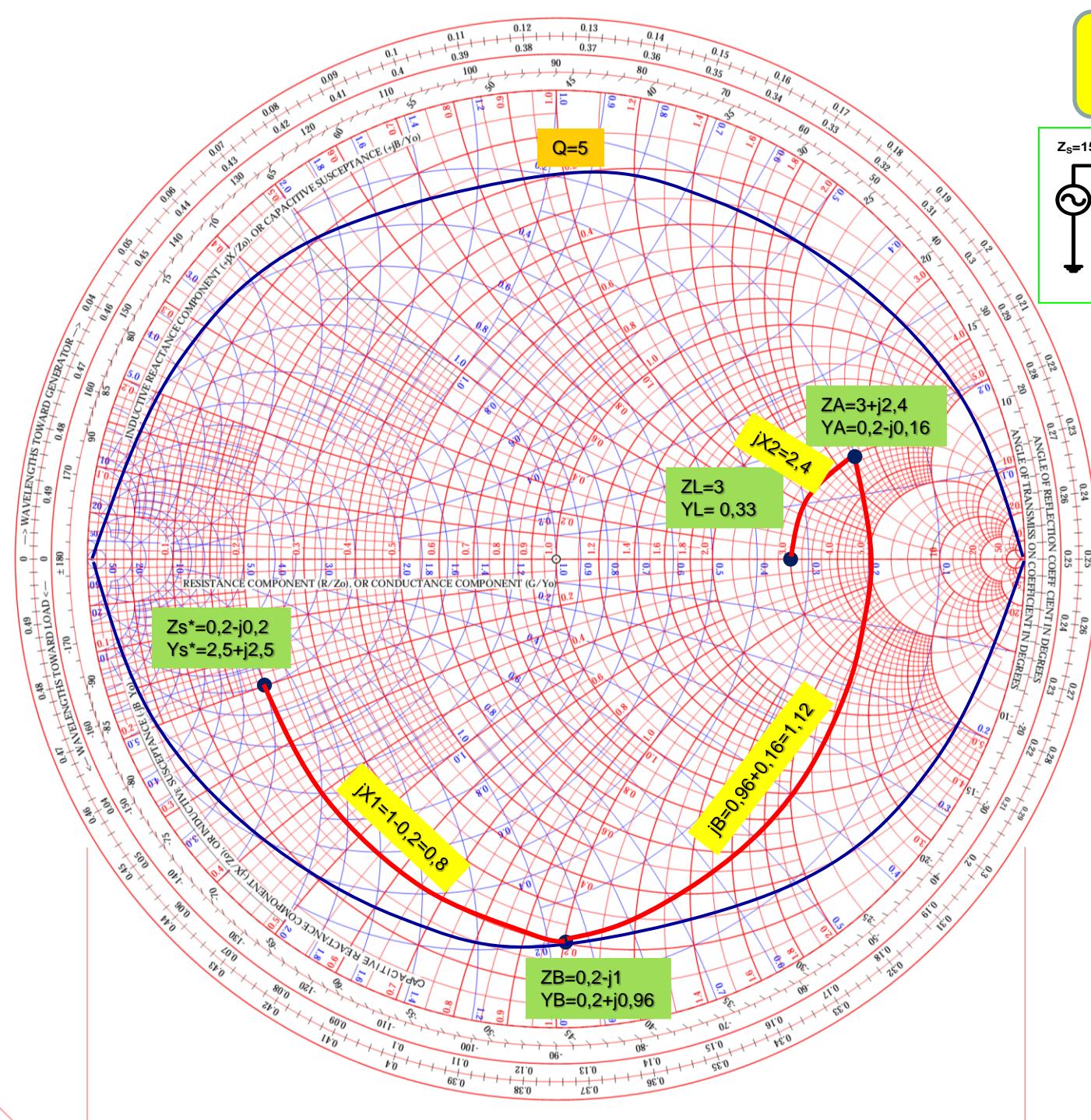

Rancanglah IMC T-section (gambar diatas) yang menyepadankan sumber sebesar $15 + j15 \Omega$ dengan beban 225Ω pada frekuensi 30 MHz dengan faktor kualitas $Q = 5$!



Note :
 $N = 75$ (boleh yang lain)
Karena $Z_s < Z_L$ maka yang menentukan loaded Q adalah Z_s (T-network)

$$L_2 = \frac{X \cdot N}{\omega} = \frac{2,475}{2\pi(30 \cdot 10^6)} = 955 \text{ nH}$$

$$C = \frac{B}{\omega \cdot N} = \frac{1,12}{2\pi(30 \cdot 10^6) \cdot 75} = 79,2 \text{ pF}$$

$$L_1 = \frac{X \cdot N}{\omega} = \frac{0,875}{2\pi(30 \cdot 10^6)} = 318 \text{ nH}$$

Design π -Network

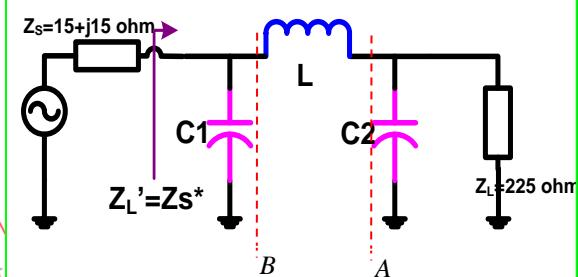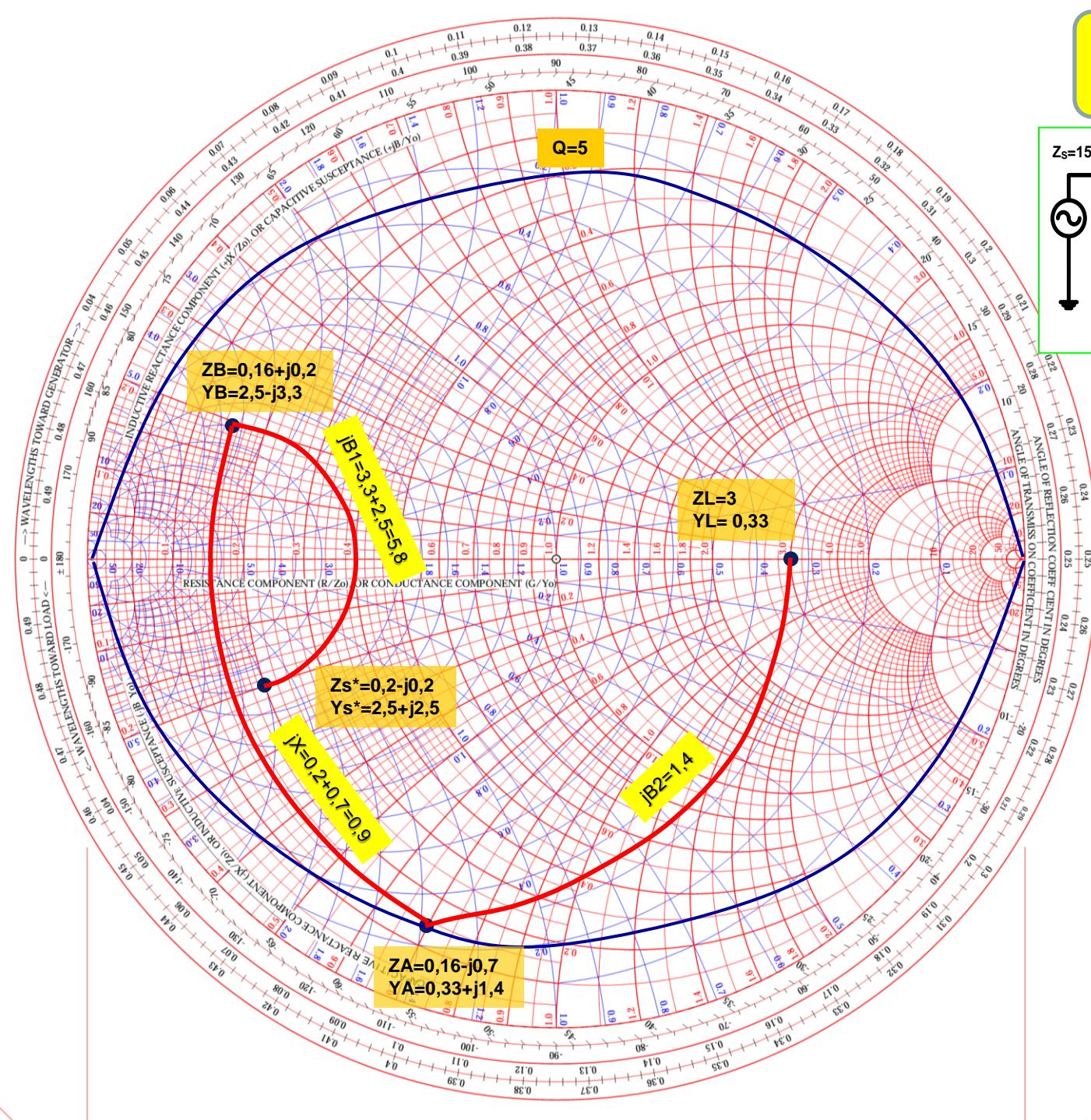

Rancanglah IMC π -section (gambar diatas) yang menyepadankan sumber sebesar $15 + j15 \Omega$ dengan beban 225Ω pada frekuensi 30 MHz dengan faktor kualitas $Q = 5$!

Note :
 $N = 75$ (boleh yang lain)
Karena $Z_s < Z_l$ maka yang menentukan loaded Q adalah Z_l (π -network)

$$C_2 = \frac{B}{\omega N} = \frac{1.4}{2\pi(30.10^6)75} = 99 \text{ pF}$$


$$L = \frac{XN}{\omega} = \frac{0.9.75}{2\pi(30.10^6)} = 358 \text{ nH}$$

$$C_1 = \frac{B}{\omega N} = \frac{5.8}{2\pi(30.10^6)75} = 0.41 \text{ nF}$$

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

Multi Elemen IMC Design

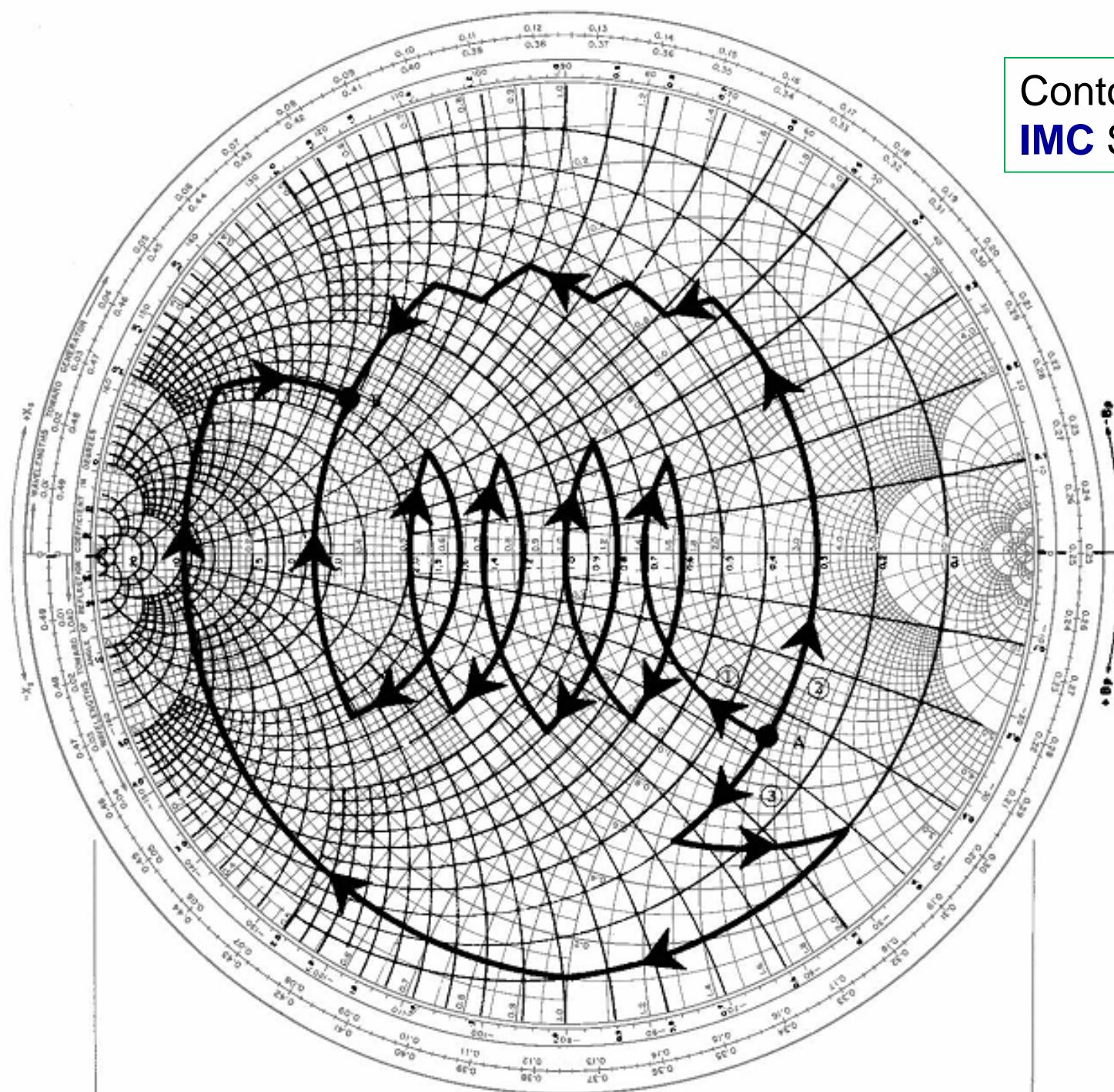- ❑ Dalam Multi elemen IMC yang tujuannya untuk meningkatkan bandwidth, maka jumlah elemen L dan C yang digunakan bisa banyak.
- ❑ Jika kita mengenyampingkan nilai Q maka dalam smithchart akan terlihat solusi design yang cukup bayak (infinite)



Contoh Multi Elemen IMC Solution

MATCHING IMPEDANCE NETWORK


PR

- 1) Transform the load $Z_L = 200 - j40$ to $50 + j20$ at 2.4 GHz with L-network. Find the nodal Q factor and estimate the bandwidth of the circuit. Use Smith chart to aid the design.
- 2) using T-Network impedance transformation network, with the aid of Smith chart. It is required that Q_n be equal to 3. ($Z_L= 200-j40$, $Z_s= 50+j20$ at $f_0= 2.4$ GHz).

MATCHING IMPEDANCE NETWORK

Latihan Soal

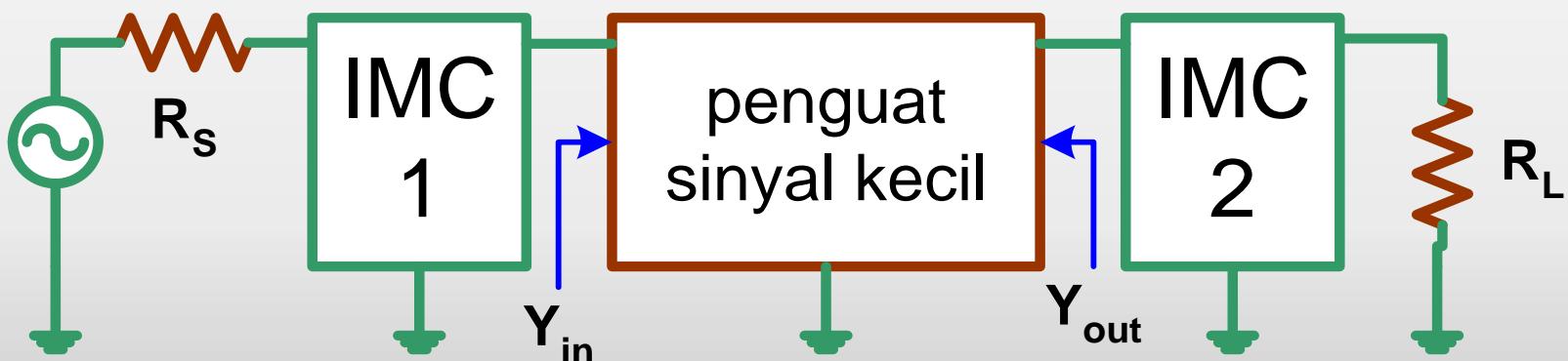- 1) Rancanglah dua buah **IMC-2 elemen** yang berfungsi untuk menyesuaikan **penguat sinyal kecil** dengan spesifikasi $Y_{in} = 40 + j12 \text{ milli mhos}$ dan $Y_{out} = 0.4 + j1.4 \text{ milli mhos}$, jika digunakan impedansi sumber sebesar 50Ω dan impedansi beban sebesar 50Ω ! Rangkaian bekerja pada frekuensi **100 MHz** bersifat **menghambat sinyal DC**.



MATCHING IMPEDANCE NETWORK

Latihan Soal

- 2) Design 4 buah pi network yang berbeda dengan smithchart yang dapat mematchingkan 100 ohm dari sumber ke beban 1000 ohm dan setiap network harus memiliki $Q = 15$
- 3) Design 4 buah T network yang berbeda dengan smithchart yang dapat mematchingkan 10 ohm dari sumber ke beban 50 ohm dan setiap network harus memiliki $Q = 10$

