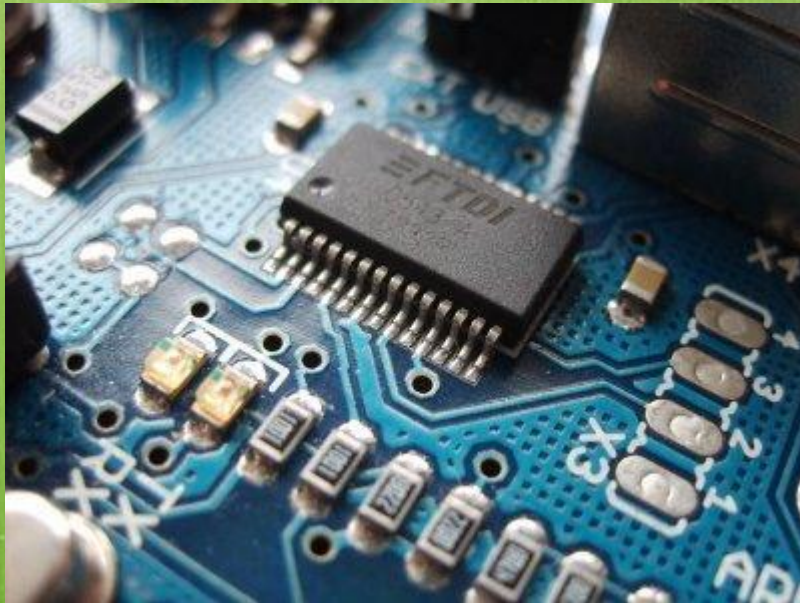


DTG2D3

ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI



SMALL-SIGNAL RF AMPLIFIER (RF CURRENT AMPLIFIER)



By : Dwi Andi Nurmantris



Small-Signal RF Amplifier

Agenda

- Model penguat
- Definisi parameter s dan konversi dari parameter y , z , h ke parameter s
- Definisi faktor-faktor penguatan
- Kemantapan penguat RF
- Lingkaran/daerah kemantapan penguat pada Smith Cart
- Perancangan Penguat dengan Gain Maksimum
- Perancangan Penguat dengan Operating Power Gain Ditentukan
- Perancangan Penguat dengan Available Power Gain Ditentukan
- Perancangan Penguat dengan VSWR Ditentukan
- Perancangan Penguat dengan Noise Figure Ditentukan


Small-Signal RF Amplifier

Model Sistem (Linear)

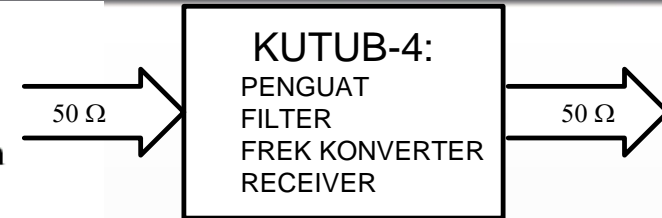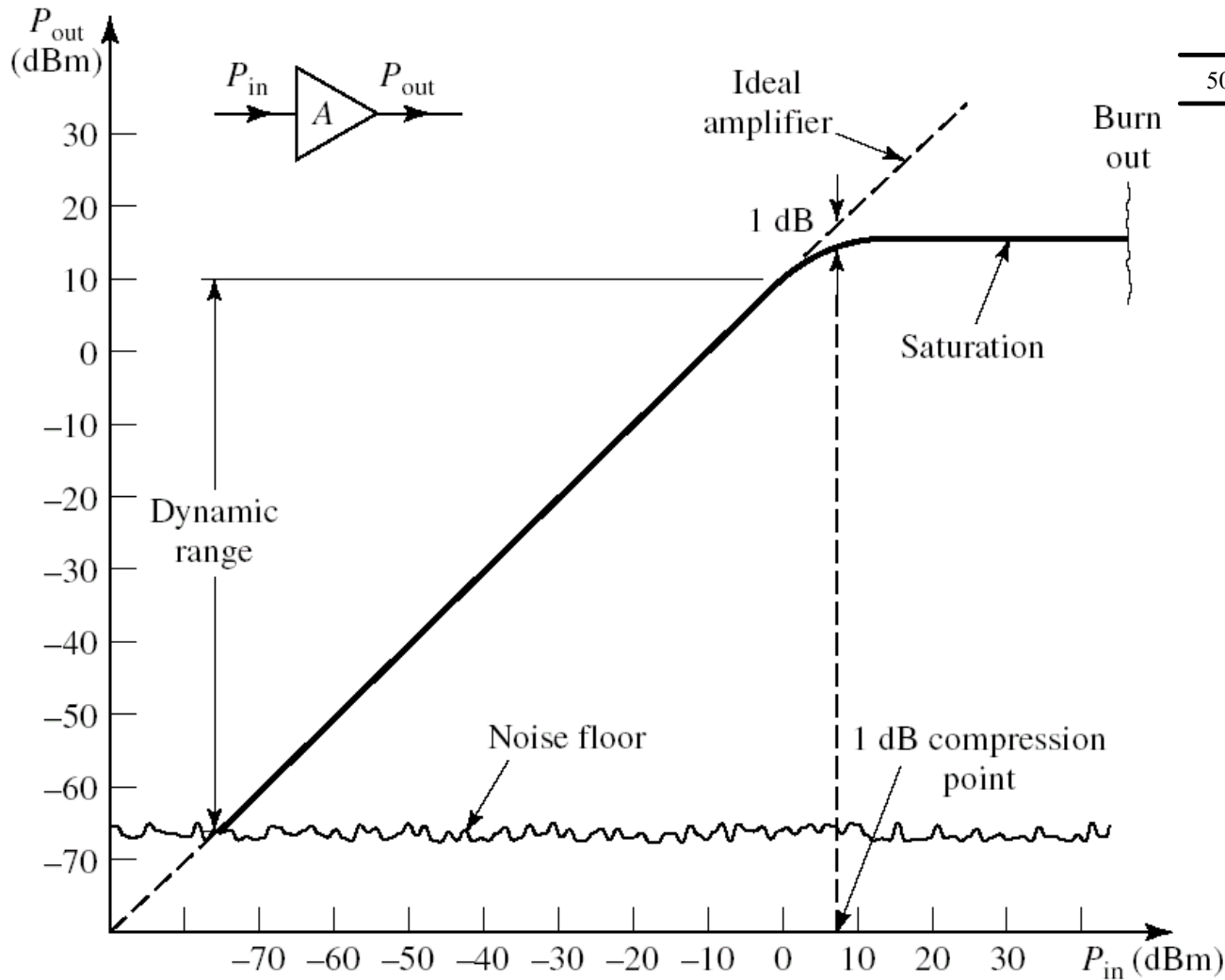


Small-Signal RF Amplifier

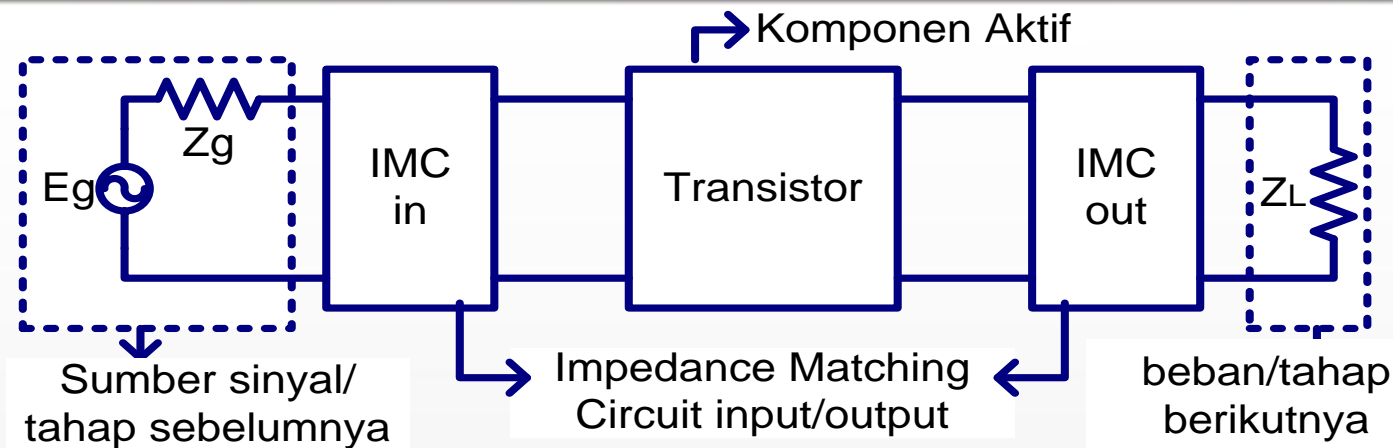Penguat frekuensi tinggi SATU TAHAP dapat dimodelkan sebagai berikut :



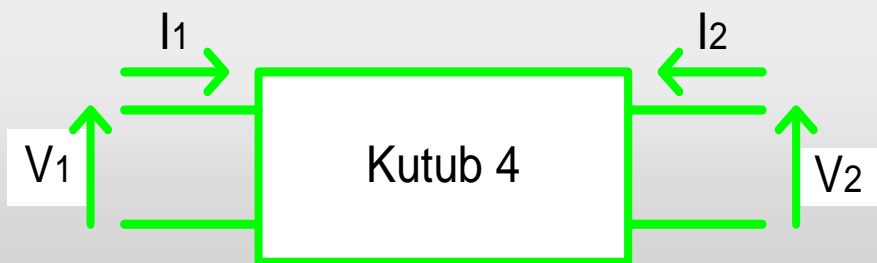Tampak bahwa sistem dapat dipandang sebagai hubungan kaskade dari kutub-4, sehingga pada umumnya metoda analisis yang dapat digunakan untuk mempelajari perilaku suatu penguat adalah dengan menggunakan parameter satu kutub empat.



Parameter Kutub 4 :

1. Parameter Z, Y, H, ABCD (frekuensi rendah)
2. Parameter S (frekuensi rendah sampai tinggi)

Small-Signal RF Amplifier

Parameter Z, Parameter Y, Parameter H, dan Parameter ABCD

$$\text{Parameter Z} \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Parameter Y} \quad \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Parameter H} \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Parameter ABCD} \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

Parameter-parameter tersebut diatas mudah diukur pada frekuensi rendah, karena pengukurannya membutuhkan BEBAN HUBUNG SINGKAT dan/atau BEBAN TERBUKA, yang mudah diperoleh pada frekuensi RENDAH.


Pada frekuensi tinggi, parameter Z(impedansi), H(hybrid), Y(admitansi) atau ABCD sangat sulit (tidak mungkin) DIUKUR, karena :

1. Penggunaan beban terbuka/tertutup (hubung singkat) dapat menyebabkan komponen aktif yang digunakan tidak stabil (OSILASI)
2. Pada frekuensi tinggi sulit memperoleh beban TERBUKA/TERTUTUP dengan range bidang frekuensi yang lebar (wilayah operasi frekuensi yang lebar)


Small-Signal RF Amplifier

Parameter S

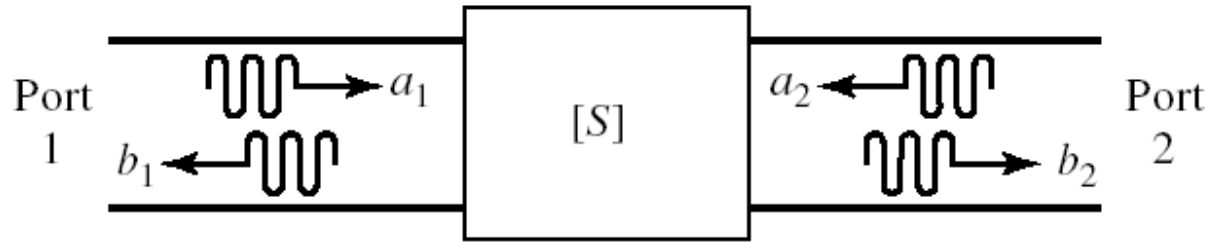Maka digunakan Parameter S (Scattering Parameter):



Gambar a_i dan b_i

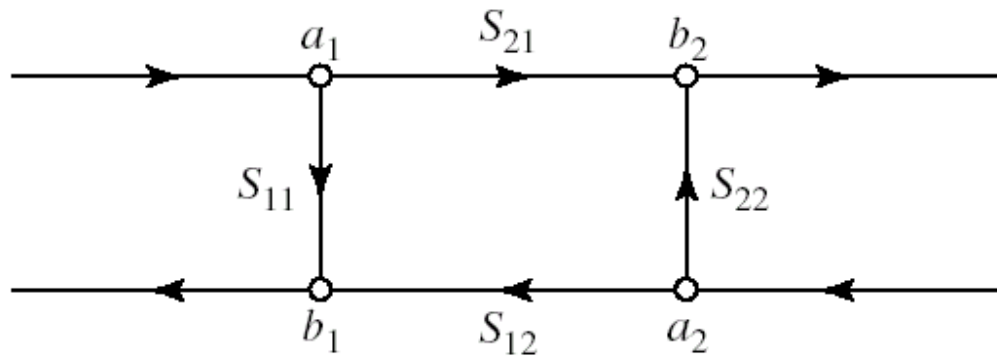


Signal flow graph

Dimana: $i = 1$ (port 1) atau 2 (port 2)

$$\mathbf{a}_i = \frac{V_i^+}{\sqrt{Z_{oi}}} = \text{gelombang datang} \quad \mathbf{b}_i = \frac{V_i^-}{\sqrt{Z_{oi}}} = \text{gelombang pantul}$$

Small-Signal RF Amplifier

Parameter S

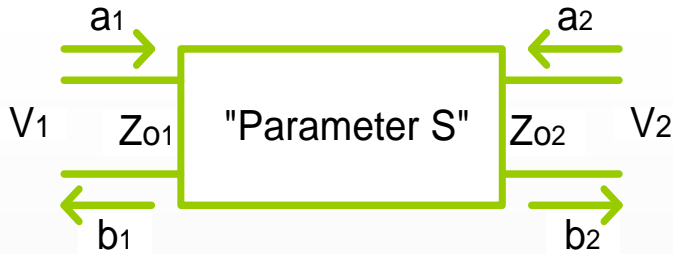

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$S_{11} = S_i = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2 = 0}$$

→ koefisien refleksi masukan dengan keluaran K-4 ditutup beban sesuai (match)

$$S_{21} = S_f = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2 = 0}$$

→ koefisien transmisi maju dengan keluaran K-4 ditutup beban sesuai

$$S_{22} = S_o = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1 = 0}$$

→ koefisien refleksi keluaran dengan masukan K-4 ditutup beban sesuai

$$S_{12} = S_r = \left. \frac{b_1}{a_2} \right|_{a_1 = 0}$$

→ koefisien transmisi balik dengan masukan K-4 ditutup beban sesuai

Small-Signal RF Amplifier

Hubungan parameter s dan parameter y

s-parameters in terms of y-parameters	y-parameters in terms of s-parameters
$s_{11} = \frac{(1 - y_{11})(1 + y_{22}) + y_{12}y_{21}}{(1 + y_{11})(1 + y_{22}) - y_{12}y_{21}}$	$y_{11} = \frac{(1 + s_{22})(1 - s_{11}) + s_{12}s_{21}}{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}$
$s_{12} = \frac{-2y_{12}}{(1 + y_{11})(1 + y_{22}) - y_{12}y_{21}}$	$y_{12} = \frac{-2s_{12}}{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}$
$s_{21} = \frac{-2y_{21}}{(1 + y_{11})(1 + y_{22}) - y_{12}y_{21}}$	$y_{21} = \frac{-2s_{21}}{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}$
$s_{22} = \frac{(1 + y_{11})(1 - y_{22}) + y_{12}y_{21}}{(1 + y_{11})(1 + y_{22}) - y_{12}y_{21}}$	$y_{22} = \frac{(1 + s_{11})(1 - s_{22}) + s_{12}s_{21}}{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}$

S

Y

Small-Signal RF Amplifier

Hubungan parameter s dan parameter z

s-parameters
in terms of z-parameters

$$s_{11} = \frac{(z_{11} - 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}{(z_{11} + 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}$$

$$s_{12} = \frac{2z_{12}}{(z_{11} + 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}$$

$$s_{21} = \frac{2z_{21}}{(z_{11} + 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}$$

$$s_{22} = \frac{(z_{11} + 1)(z_{22} - 1) - z_{12}z_{21}}{(z_{11} + 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}$$

z-parameters
in terms of s-parameters

$$z_{11} = \frac{(1 + s_{11})(1 - s_{22}) + s_{12}s_{21}}{(1 - s_{11})(1 - s_{22}) - s_{12}s_{21}}$$

$$z_{12} = \frac{2s_{12}}{(1 - s_{11})(1 - s_{22}) - s_{12}s_{21}}$$

$$z_{21} = \frac{2s_{21}}{(1 - s_{11})(1 - s_{22}) - s_{12}s_{21}}$$

$$z_{22} = \frac{(1 + s_{22})(1 - s_{11}) + s_{12}s_{21}}{(1 - s_{11})(1 - s_{22}) - s_{12}s_{21}}$$



Small-Signal RF Amplifier

Hubungan parameter s dan parameter h

s-parameters in terms of h-parameters	h-parameters in terms of s-parameters
$s_{11} = \frac{(h_{11} - 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}{(h_{11} + 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}$	$h_{11} = \frac{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}{(1 - s_{11})(1 + s_{22}) + s_{12}s_{21}}$
$s_{12} = \frac{2h_{12}}{(h_{11} + 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}$	$h_{12} = \frac{2s_{12}}{(1 - s_{11})(1 + s_{22}) + s_{12}s_{21}}$
$s_{21} = \frac{-2h_{21}}{(h_{11} + 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}$	$h_{21} = \frac{-2s_{21}}{(1 - s_{11})(1 + s_{22}) + s_{12}s_{21}}$
$s_{22} = \frac{(1 + h_{11})(1 - h_{22}) + h_{12}h_{21}}{(h_{11} + 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}$	$h_{22} = \frac{(1 - s_{22})(1 - s_{11}) - s_{12}s_{21}}{(1 - s_{11})(1 + s_{22}) + s_{12}s_{21}}$

Small-Signal RF Amplifier

Denormalisasi parameter h, y dan z

The h-, y-, and z-parameters listed in previous tables are all normalized to Z_0 .
If h' , y' , z' are the actual parameters, then:

$$z'_{11} = z_{11}Z_0$$

$$z'_{12} = z_{12}Z_0$$

$$z'_{21} = z_{21}Z_0$$

$$z'_{22} = z_{22}Z_0$$

$$y'_{11} = y_{11} / Z_0$$

$$y'_{12} = y_{12} / Z_0$$

$$y'_{21} = y_{21} / Z_0$$

$$y'_{22} = y_{22} / Z_0$$

$$h'_{11} = h_{11}Z_0$$


$$h'_{12} = h_{12}$$

$$h'_{21} = h_{21}$$

$$h'_{22} = h_{22} / Z_0$$

Small-Signal RF Amplifier

FAKTOR PENGUATAN PENGUAT RF

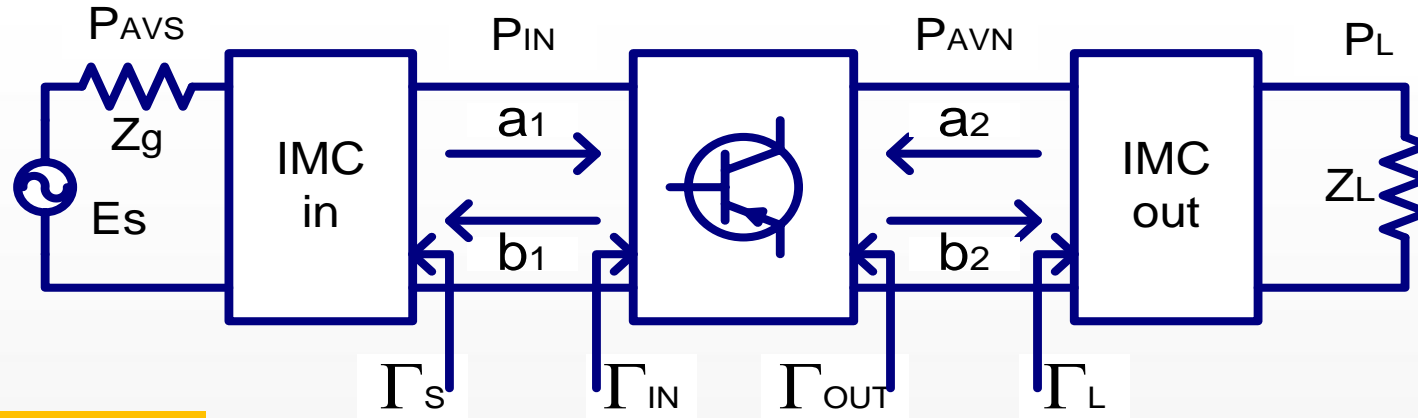

Faktor Penguatan :

1. Transducer Power Gain (GT)

$$G_T = \frac{P_L}{P_{AVS}} = \frac{\text{Daya yang diberikan ke beban}}{\text{Daya yang tersedia pada sumber sinyal}}$$

2. Operating Power Gain (GP)


$$G_P = \frac{P_L}{P_{IN}} = \frac{\text{Daya yang diberikan ke beban}}{\text{Daya yang diberikan ke transistor}}$$

3. Available Power Gain (GA)

$$G_A = \frac{P_{AVN}}{P_{AVS}} = \frac{\text{Daya tersedia dari transistor}}{\text{Daya yang tersedia pada sumber sinyal}}$$

Small-Signal RF Amplifier

FAKTOR PENGUATAN PENGUAT RF

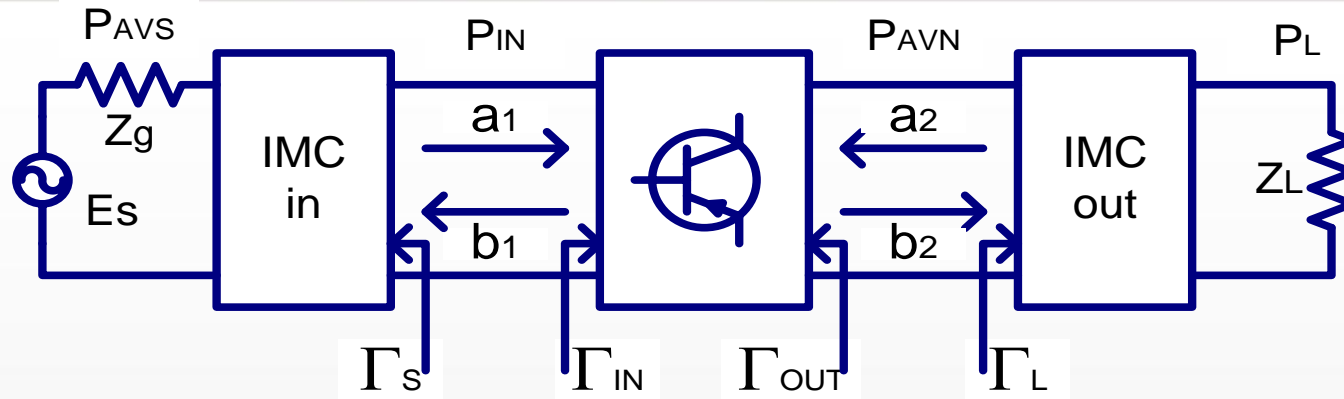

$$\left. \begin{aligned}
 b_1 &= S_{11} \cdot a_1 + S_{12} \cdot a_2 \\
 b_2 &= S_{21} \cdot a_1 + S_{22} \cdot a_2 \\
 \Gamma_L &= \frac{a_2}{b_2} \rightarrow a_2 = \Gamma_L \cdot b_2
 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned}
 b_2 &= S_{21} \cdot a_1 + S_{22} \cdot \Gamma_L \cdot b_2 = \frac{S_{21} \cdot a_1}{1 - S_{22} \Gamma_L} \\
 b_1 &= S_{11} \cdot a_1 + S_{12} \cdot \Gamma_L \cdot b_2 = S_{11} \cdot a_1 + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} \cdot a_1 \\
 \Gamma_{IN} &= \frac{b_1}{a_1} \rightarrow \Gamma_{IN} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L}
 \end{aligned}$$

$$\Gamma_{OUT} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{E_S = 0}$$


$$E_S = 0 \rightarrow a_1 = \Gamma_S \cdot b_1$$

$$b_1 = S_{11} \cdot \Gamma_S \cdot b_1 + S_{12} \cdot a_2 \rightarrow$$

$$b_1 = \frac{S_{12} \cdot a_2}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$

Small-Signal RF Amplifier

FAKTOR PENGUATAN PENGUAT RF

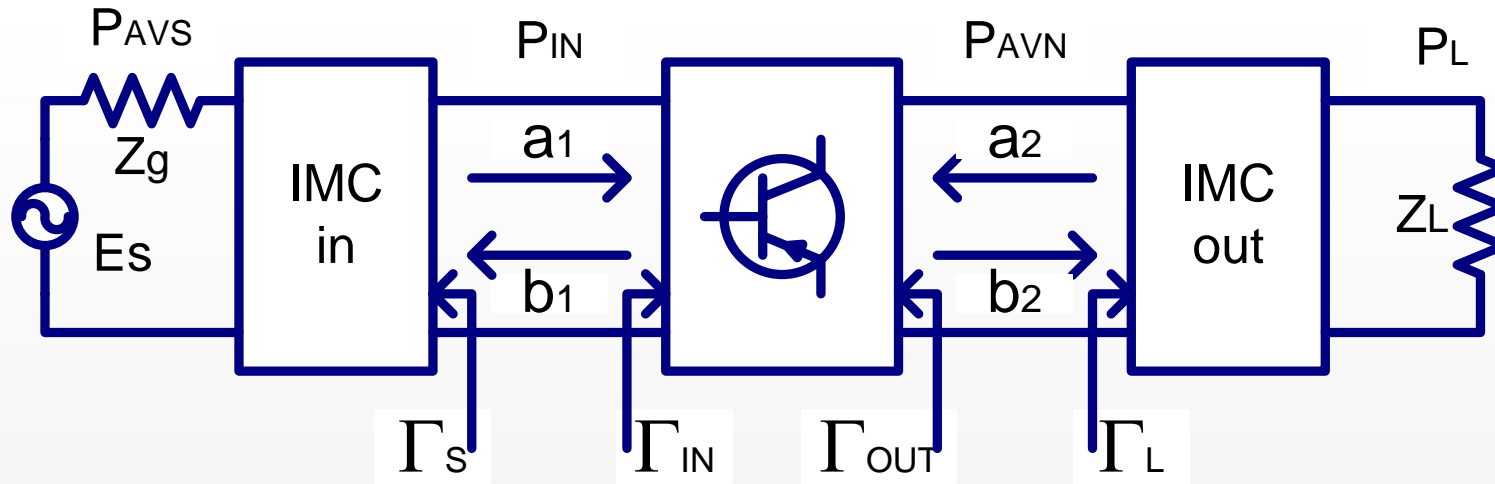

$$b_2 = S_{21} \cdot \Gamma_S \cdot b_1 + S_{22} \cdot a_2 = \frac{S_{12} \cdot S_{21} \Gamma_S}{1 - S_{11} \Gamma_S} a_2 + S_{22} \cdot a_2$$


$$\Gamma_{OUT} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{E_S = 0} = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$

$$P_{IN} = \frac{1}{2} |a_1|^2 - \frac{1}{2} |b_1|^2 = \frac{1}{2} |a_1|^2 \cdot (1 - |\Gamma_{IN}|^2)$$

Small-Signal RF Amplifier

FAKTOR PENGUATAN PENGUAT RF

RANGKAIAN MASUKAN :

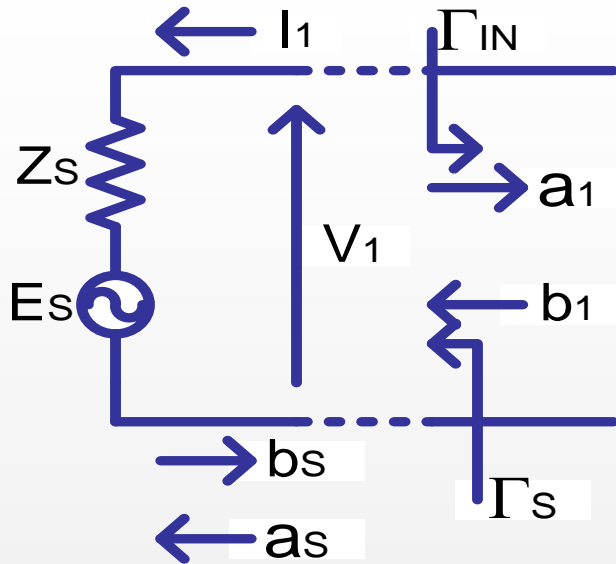

$$V_1 = E_s + I_1 \cdot Z_s$$

$$\text{Bila : } a_1 = \frac{V_1^-}{\sqrt{Z_0}}$$

$$b_s = \frac{E_s \sqrt{Z_0}}{Z_s + Z_0}$$

$$b_1 = \frac{V_1^+}{\sqrt{Z_0}}$$

$$\Gamma_s = \frac{Z_s - Z_0}{Z_s + Z_0}$$

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= b_s + \Gamma_s \cdot b_1 \\ b_1 &= \Gamma_{IN} \cdot a_1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= b_s + \Gamma_s \cdot \Gamma_{IN} \cdot a_1 \\ a_1 &= \frac{b_s}{1 - \Gamma_s \Gamma_{IN}} \end{aligned} \right\}$$

$$P_{IN} = \frac{1}{2} |b_s|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_{IN}|^2}{|1 - \Gamma_s \Gamma_{IN}|^2}$$

Daya yang tersedia pada sumber sinyal (P_{AVS}) = Daya masukan transistor (P_{IN}), bila

$\Gamma_{IN} = \Gamma_s^*$, sehingga :

$$P_{AVS} = P_{IN} \Big|_{\Gamma_{IN} = \Gamma_s^*} = \frac{\frac{1}{2} |b_s|^2}{1 - |\Gamma_s|^2}$$

$$P_{IN} = P_{AVS} \cdot \frac{(1 - |\Gamma_s|^2) \cdot (1 - |\Gamma_{IN}|^2)}{|1 - \Gamma_s \Gamma_{IN}|^2}$$

atau $P_{IN} = P_{AVS} \cdot M_s$ dimana:


$$M_s = \frac{(1 - |\Gamma_s|^2) \cdot (1 - |\Gamma_{IN}|^2)}{|1 - \Gamma_s \Gamma_{IN}|^2}$$

$M_s =$ Source Mismatch Factor

Small-Signal RF Amplifier

FAKTOR PENGUATAN PENGUAT RF

RANGKAIAN KELUARAN:

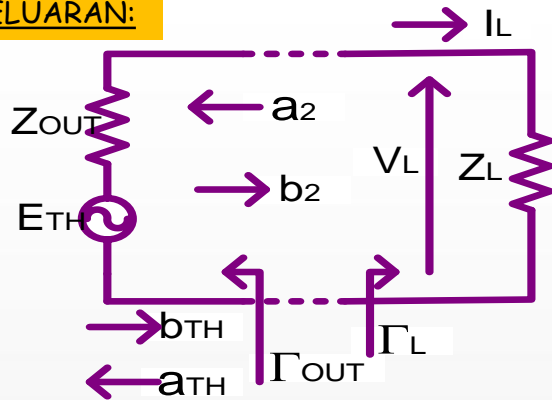

$$V_L = E_{TH} - I_L \cdot Z_{OUT}$$

Bila : $b_2 = \frac{V_L^-}{\sqrt{Z_0}}$

$$a_2 = \frac{V_L^+}{\sqrt{Z_0}}$$

$$b_{TH} = \frac{E_{TH} \sqrt{Z_0}}{Z_{OUT} + Z_0}$$

$$\Gamma_{OUT} = \frac{Z_{OUT} - Z_0}{Z_{OUT} + Z_0}$$

$$b_2 = b_{TH} + \Gamma_{OUT} \Gamma_L b_2 \quad \text{dimana} \quad \Gamma_L \cdot b_2 = a_2 \quad \rightarrow \quad b_2 = \frac{b_{TH}}{1 - \Gamma_{OUT} \cdot \Gamma_L}$$

Daya yang diberikan ke BEBAN :

$$P_L = \frac{1}{2} |b_2|^2 - \frac{1}{2} |a_2|^2 = \frac{1}{2} |b_2|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)$$

$$P_L = \frac{1}{2} |b_{TH}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - \Gamma_{OUT} \Gamma_L|^2}$$

Daya tersedia dari Kutub-4:

$P_{AVN} = P_L$, bila $\Gamma_L = \Gamma_{OUT}^*$

$$P_{AVN} = P_L |_{\Gamma_L = \Gamma_{OUT}^*} = \frac{\frac{1}{2} |b_{TH}|^2}{1 - |\Gamma_{OUT}|^2}$$

$$P_L = P_{AVN} \cdot \frac{(1 - |\Gamma_L|^2) \cdot (1 - |\Gamma_{OUT}|^2)}{|1 - \Gamma_{OUT} \cdot \Gamma_L|^2}$$

atau $P_L = P_{AVN} \cdot M_L$ dimana

$$M_L = \frac{(1 - |\Gamma_L|^2) \cdot (1 - |\Gamma_{OUT}|^2)}{|1 - \Gamma_{OUT} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$M_L =$ Load Mismatch Factor

Small-Signal RF Amplifier

FAKTOR PENGUATAN PENGUAT RF

OPERATING POWER GAIN (GP):

$$G_P = \frac{P_L}{P_{IN}} = \frac{\frac{1}{2} |b_2|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{\frac{1}{2} |a_1|^2 \cdot (1 - |\Gamma_{IN}|^2)}$$

$$b_2 = \frac{S_{21} \cdot a_1}{1 - S_{22} \cdot r_L} \rightarrow$$

$$G_P = \frac{1}{1 - |\Gamma_{IN}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

TRANSDUCER POWER GAIN

$$G_T = \frac{P_L}{P_{AVS}} = \frac{P_L}{P_{IN}} \cdot \frac{P_{IN}}{P_{AVS}} = G_P \cdot \frac{P_{IN}}{P_{AVS}} = G_P \cdot M_S =$$

$$\frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{IN}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

atau

$$G_T = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - \Gamma_{OUT} \cdot \Gamma_L|^2}$$

AVAILABLE POWER GAIN

$$G_A = \frac{P_{AVN}}{P_{AVS}} = \frac{P_L}{P_{AVS}} \cdot \frac{P_{AVN}}{P_L} = \frac{G_T}{M_L}$$

$$G_A = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} |S_{21}|^2 \frac{1}{|1 - \Gamma_{OUT}|^2}$$

Small-Signal RF Amplifier

Contoh Soal

- Transistor microwave mempunyai parameter “S” pada 10 GHz, dengan impedansi referensi (Z_0) 50 Ω sbb.:

$$S_{11}=0,45 \angle 150^\circ$$

$$S_{12}=0,01 \angle -10^\circ$$

$$S_{21}=2,05 \angle 10^\circ$$

$$S_{22}=0,40 \angle -150^\circ$$

Jika digunakan hambatan sumber $Z_S=20 \Omega$ dan Hambatan beban sebesar $Z_L=30 \Omega$, hitunglah Operating power Gain, Available Power Gain, dan Transducer Power Gain!

Solusi: $\Gamma_S=-0.429$, $\Gamma_L=-0.250$

$$\Rightarrow \Gamma_{IN} = 0.455 \angle 150^\circ \text{ dan } \Gamma_{OUT} = 0.408 \angle -151^\circ$$


$$\Rightarrow G_P = 5.94$$

$$\Rightarrow G_A = 5.85$$

$$\Rightarrow G_T = 5.49$$

Small-Signal RF Amplifier


VSWR MASUKAN

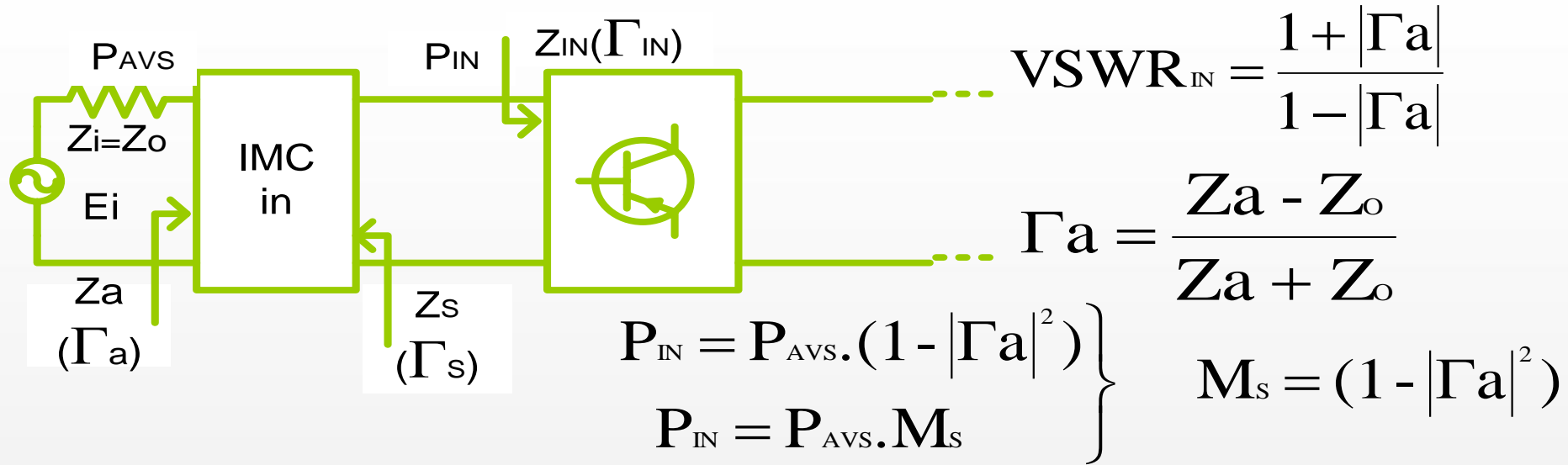

$$\left. \begin{aligned} |\Gamma_a| &= \sqrt{1 - M_s} \\ M_s &= \frac{(1 - |\Gamma_s|^2) \cdot (1 - |\Gamma_{IN}|^2)}{|1 - \Gamma_s \Gamma_{IN}|^2} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} |\Gamma_a| &= \sqrt{1 - \frac{(1 - |\Gamma_s|^2) \cdot (1 - |\Gamma_{IN}|^2)}{|1 - \Gamma_s \Gamma_{IN}|^2}} \\ |\Gamma_a| &= \left| \frac{\Gamma_{IN} - \Gamma_s^*}{1 - \Gamma_{IN} \Gamma_s} \right| \end{aligned}$$

Small-Signal RF Amplifier

CONTOH SOAL

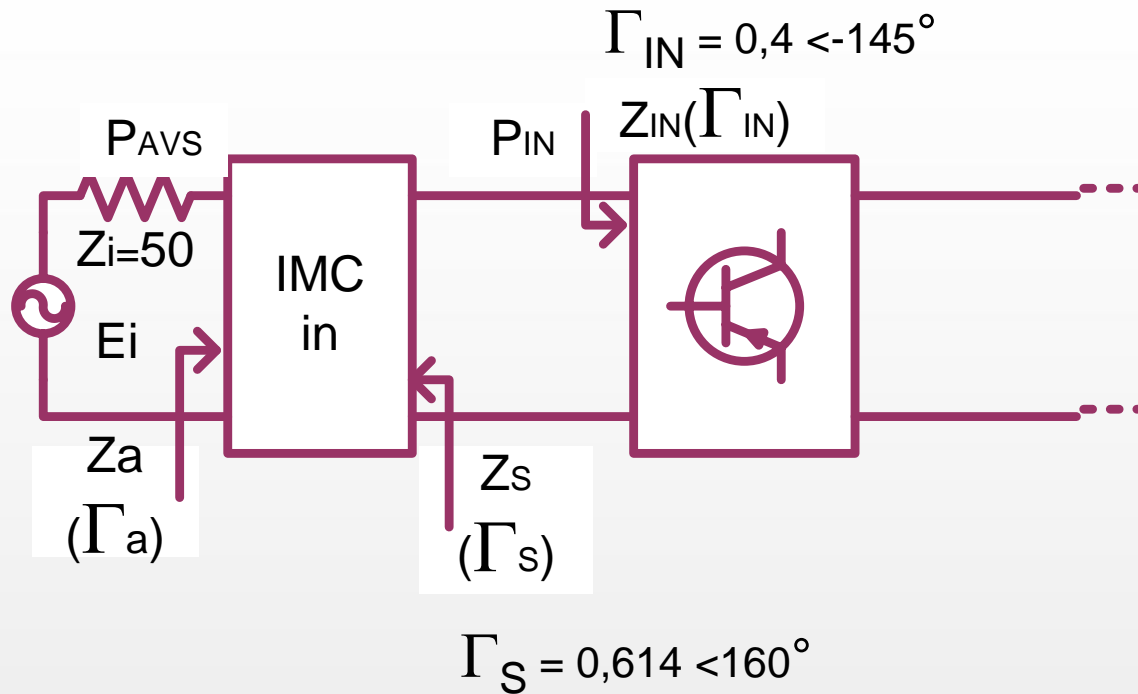


Hitunglah : a. $|\Gamma_a|$ (0.326)

b. $VSWR_{IN}$ (1.985)

Small-Signal RF Amplifier

VSWR KELUARAN

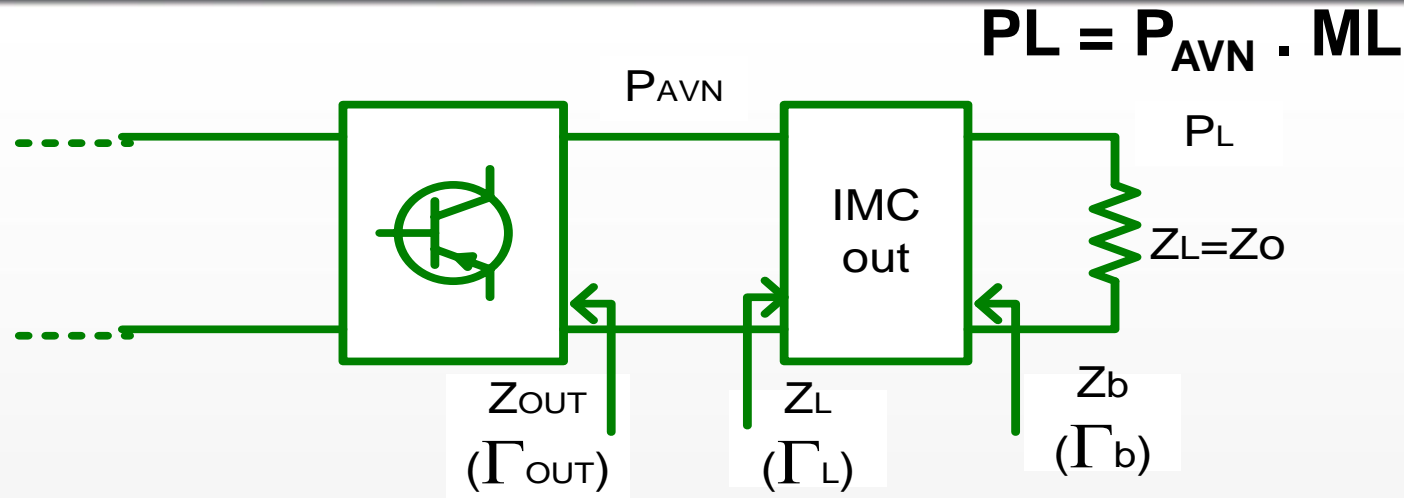

$$VSWR_{OUT} = \frac{1 + |\Gamma_b|}{1 - |\Gamma_b|}$$

$$\Gamma_b = \frac{Z_b - Z_o}{Z_b + Z_o}$$

$$\left. \begin{aligned} |\Gamma_b| &= \sqrt{1 - M_L} \\ M_L &= \frac{(1 - |\Gamma_L|^2) \cdot (1 - |\Gamma_{OUT}|^2)}{|1 - \Gamma_{OUT}\Gamma_L|^2} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} |\Gamma_b| &= \sqrt{1 - \frac{(1 - |\Gamma_L|^2) \cdot (1 - |\Gamma_{OUT}|^2)}{|1 - \Gamma_{OUT}\Gamma_L|^2}} \\ |\Gamma_b| &= \left| \frac{\Gamma_{OUT} - \Gamma_L^*}{1 - \Gamma_{OUT}\Gamma_L} \right| \end{aligned}$$

Small-Signal RF Amplifier

KEMANTAPAN PENGUAT RF

1. Mantap tanpa syarat (Unconditionally Stable)


Suatu penguat dinyatakan MANTAP TANPA SYARAT, bila terpenuhi $|\Gamma_{IN}| < 1$ dan $|\Gamma_{OUT}| < 1$; untuk **SEMUA** harga impedansi sumber dan beban PASIF ($|\Gamma_S| < 1$ dan $|\Gamma_L| < 1$)

2. Mantap bersyarat (Conditionally Stable, Potentially Unstable)

Suatu penguat dinyatakan MANTAP BERSYARAT, bila terpenuhi $|\Gamma_{IN}| < 1$ dan $|\Gamma_{OUT}| < 1$; untuk **SEJUMLAH** harga impedansi sumber dan beban PASIF

OSILASI terjadi pada penguat, jika pada terminal masukan atau keluarannya, terdapat RESISTANSI NEGATIF, yaitu bila $|\Gamma_{IN}| > 1$ atau $|\Gamma_{OUT}| > 1$. (-R_{IN} = resistansi negatif)
Sebagai contoh, jika impedansi masukan : $Z_{IN} = -R_{IN} + jX_{IN}$

$$|\Gamma_{IN}| = \left| \frac{-R_{IN} + jX_{IN} - Z_O}{-R_{IN} + jX_{IN} + Z_O} \right| = \left| \frac{(R_{IN} + Z_O)^2 + X_{IN}^2}{(Z_O - R_{IN})^2 + X_{IN}^2} \right|^{1/2} > 1$$

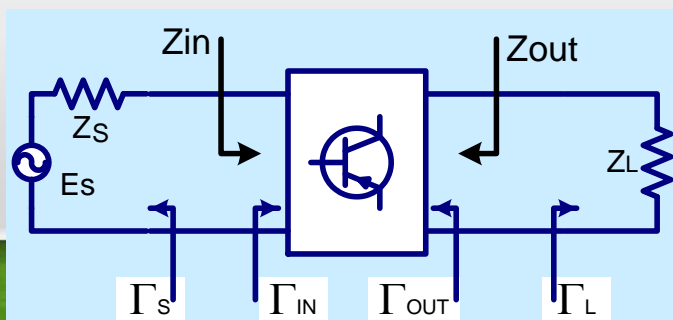

$$I = \frac{E_s}{(R_s - R_{IN}) + j(X_{IN} + X_s)}$$

Small-Signal RF Amplifier

KEMANTAPAN PENGUAT RF

Pada satu frekuensi tertentu bisa terjadi :
$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{R}_S - \mathbf{R}_{IN} = 0 \\ \mathbf{X}_{IN} + \mathbf{X}_S = 0 \end{array} \right\} \mathbf{I} = \infty$$

Berdasarkan kepada koefisien refleksi, penguat yang MANTAP TANPA SYARAT akan terpenuhi bila :

1. $|\Gamma_S| < 1$

3. $|\Gamma_{OUT}| = \left| S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S} \right| < 1$

2. $|\Gamma_L| < 1$

4. $|\Gamma_{IN}| = \left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| < 1$

Pada penguat MANTAP BERSYARAT, harga $|\Gamma_S|$ dan $|\Gamma_L|$ yang memberikan kemantapan dapat ditentukan dengan menggunakan **PROSEDUR GRAFIS pada SMITH CHART**.

Tempat kedudukan Γ_S dan Γ_L yang menghasilkan $|\Gamma_{OUT}| = 1$ dan $|\Gamma_{IN}| = 1$ ditentukan dulu :

$$|\Gamma_{IN}| = \left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| = 1$$

$$\left| \Gamma_L - \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| = \left| \frac{S_{12} \cdot S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| \quad \text{dimana} \quad \Delta = S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21}$$


Small-Signal RF Amplifier

Persamaan diatas merupakan persamaan lingkaran beban

(tempat kedudukan Γ_L untuk $|\Gamma_{IN}|=1$):

$$\left\{ \begin{array}{l} R_L = \frac{S_{12} \cdot S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \rightarrow \text{jari - jari} \\ C_L = \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \rightarrow \text{titik pusat lingkaran} \end{array} \right.$$

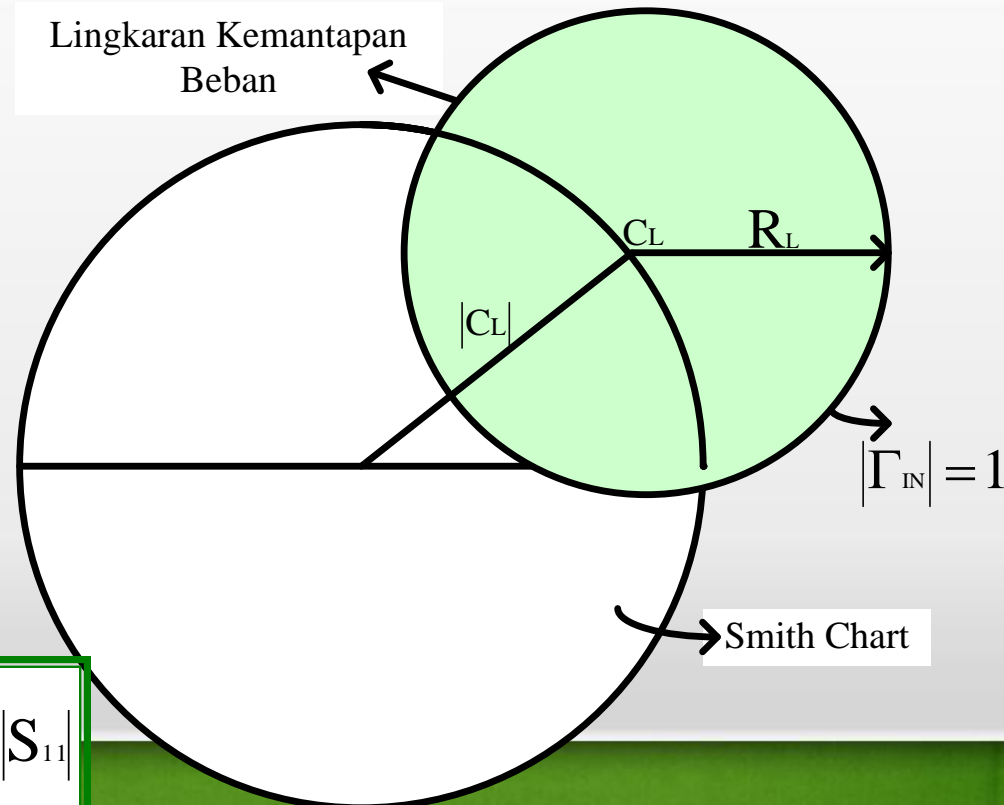Bagaimana menentukan daerah Γ_L yang MANTAP ?




Jika

$$Z_L = Z_o \rightarrow \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o} = 0 \Rightarrow |\Gamma_{IN}| = |S_{11}|$$

Small-Signal RF Amplifier

➤ Jadi bila $|S_{11}| < 1$, maka $|\Gamma_{IN}| < 1$, untuk $\Gamma_L = 0$ ($Z_L = Z_0$)

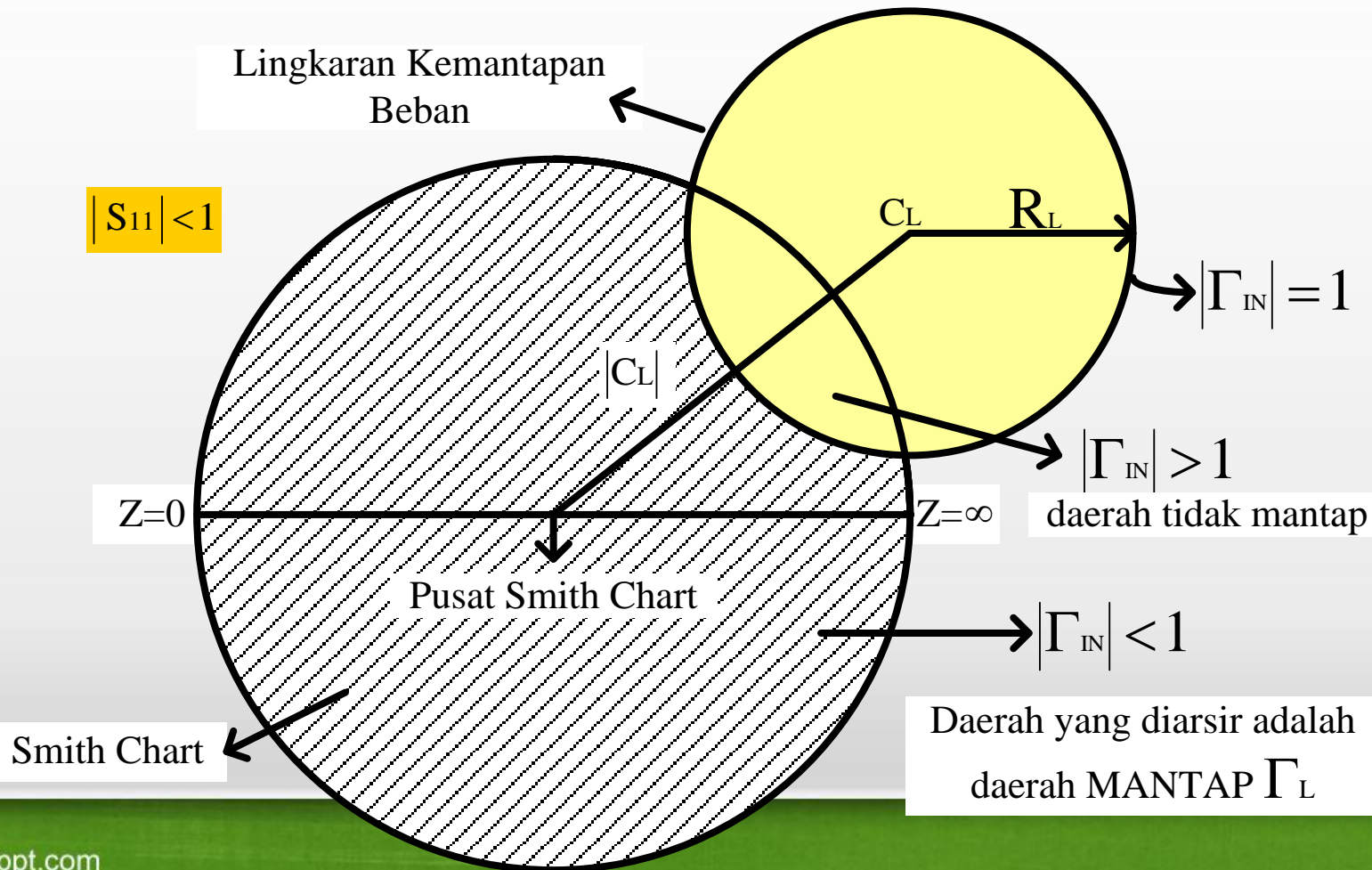
→ daerah yang mengandung titik pusat Smith Chart adalah daerah mantap



Small-Signal RF Amplifier

➤ Jadi jika $|S_{11}| > 1$, maka $|\Gamma_{IN}| > 1$ untuk $\Gamma_L = 0$ ($Z_L = Z_0$)

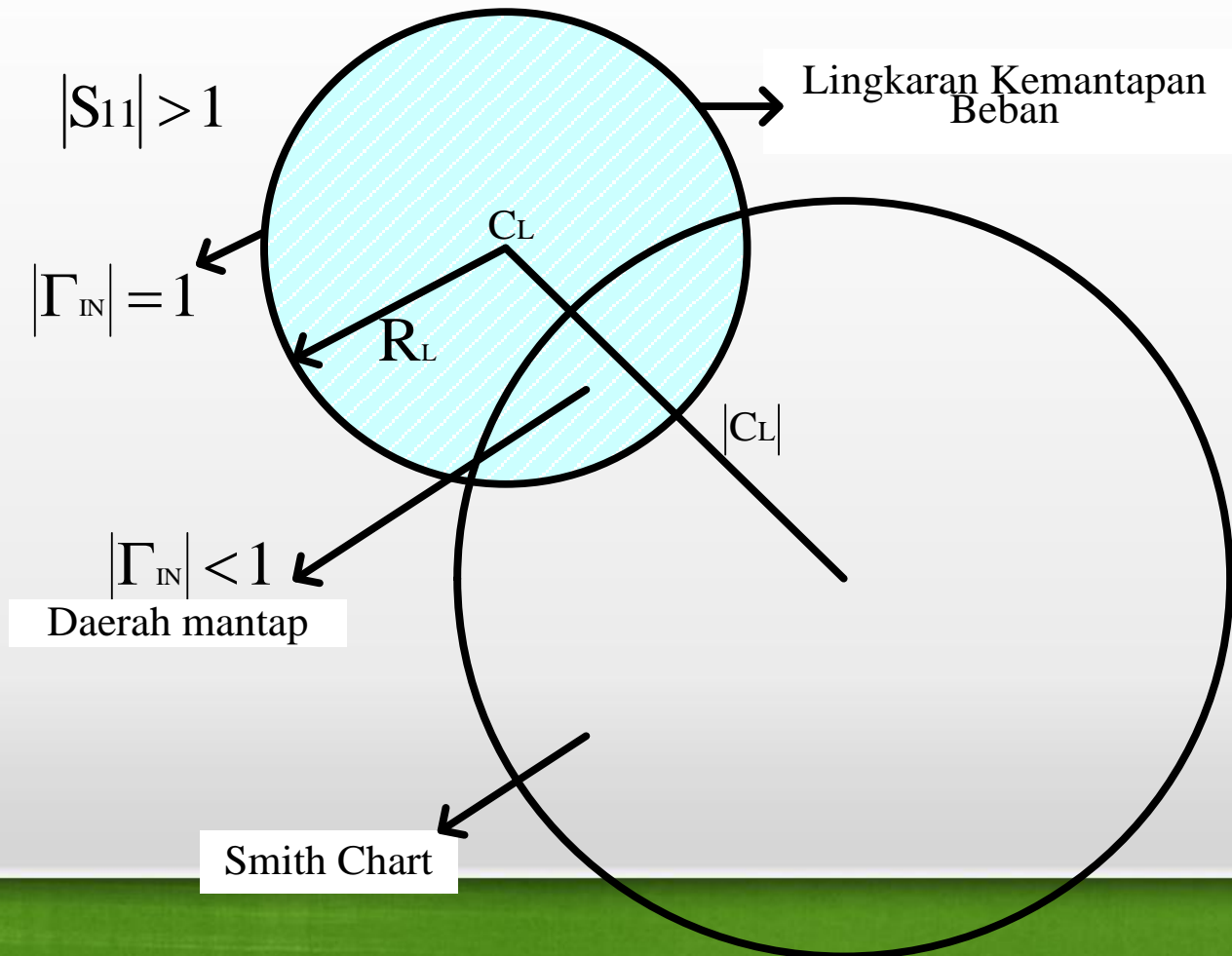
→ daerah yang mengandung titik pusat Smith Chart adalah daerah tidak mantap




Small-Signal RF Amplifier

Figure 11-5 (p. 544)

Microwave Engineering, 3rd Edition, by David M Pozar
Load (Output) stability circles for a conditionally stable device.
(a) $|S_{11}| < 1$. (b) $|S_{11}| > 1$.

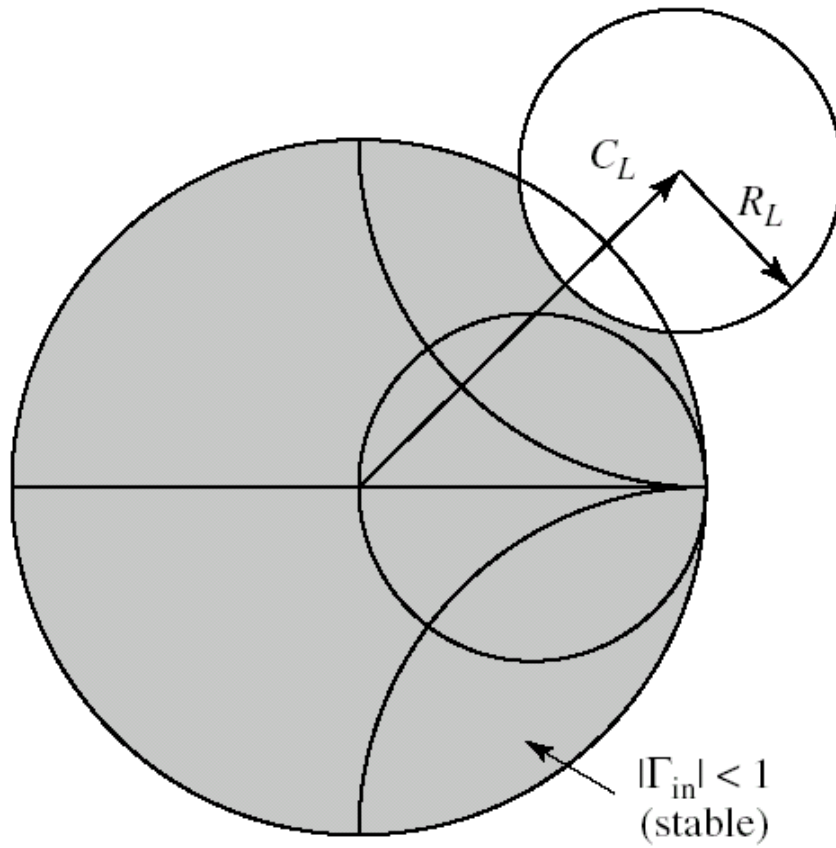

(a)

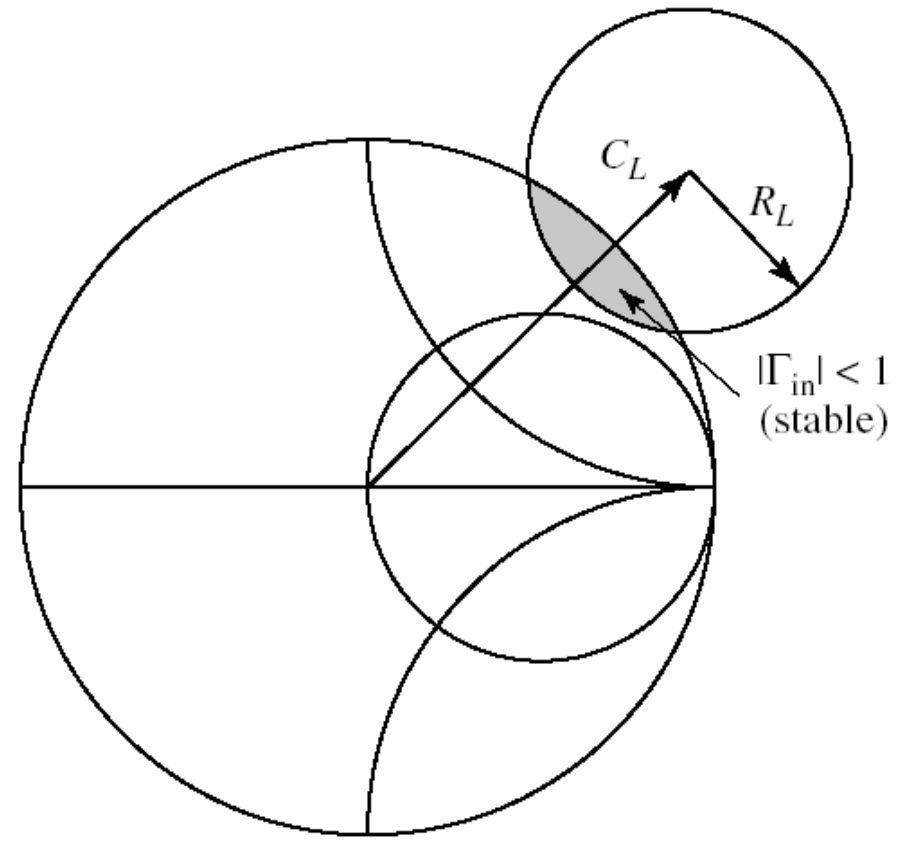

(b)

$$|\Gamma_{OUT}| = \left| S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S} \right| = 1$$


$$\left| \Gamma_S - \frac{(S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right| = \left| \frac{S_{12} \cdot S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right|$$

dimana : $\Delta = S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21}$

Persamaan diatas merupakan persamaan lingkaran sumber (tempat kedudukan Γ_S untuk $|\Gamma_{OUT}| = 1$):


$$\left\{ \begin{array}{l} R_s = \frac{S_{12} \cdot S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \rightarrow \text{jari - jari} \\ C_s = \frac{(S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \rightarrow \text{titik pusat lingkaran} \end{array} \right.$$

$$|S_{22}| < 1$$

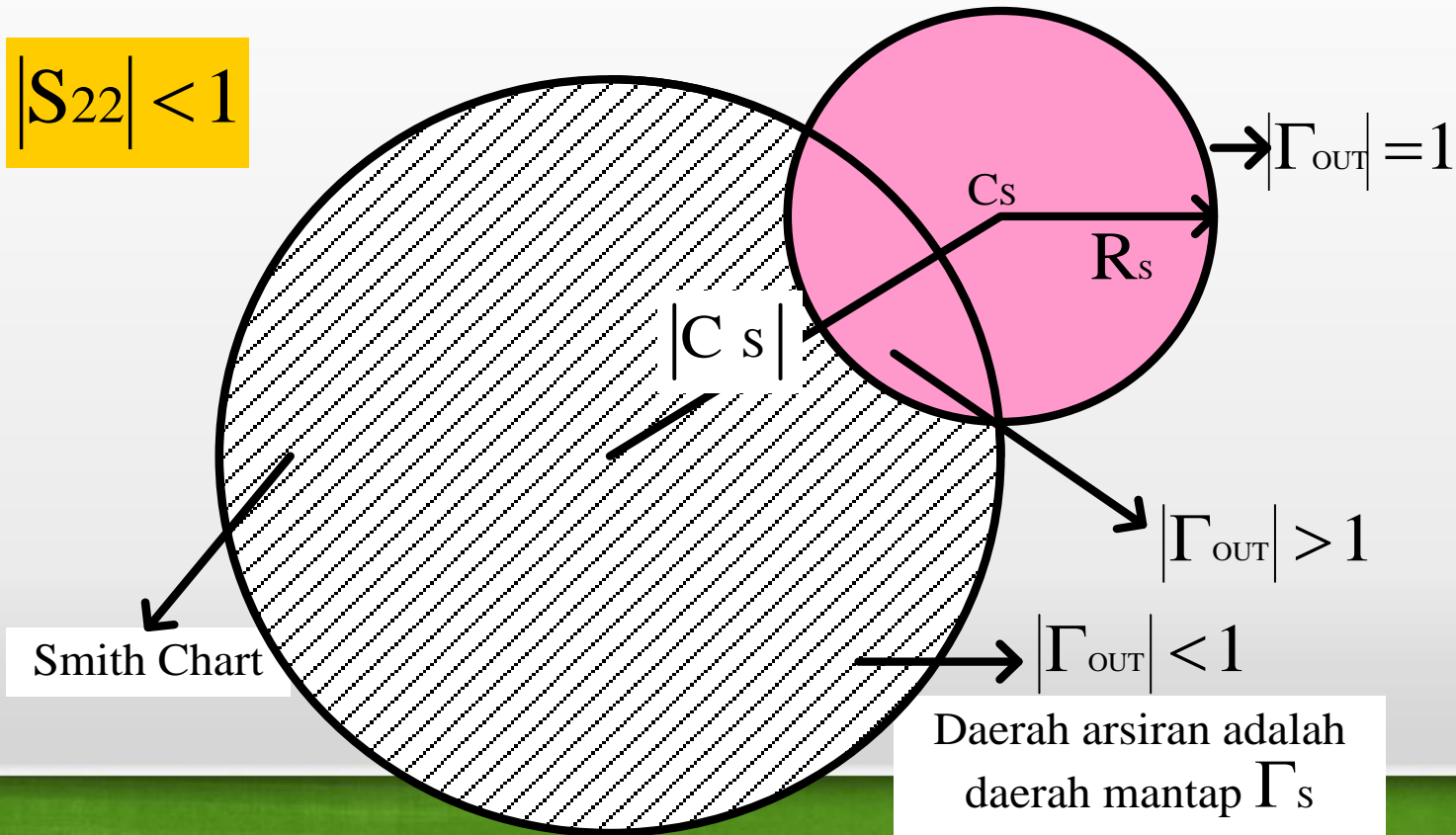

Small-Signal RF Amplifier


$$|S_{22}| > 1$$

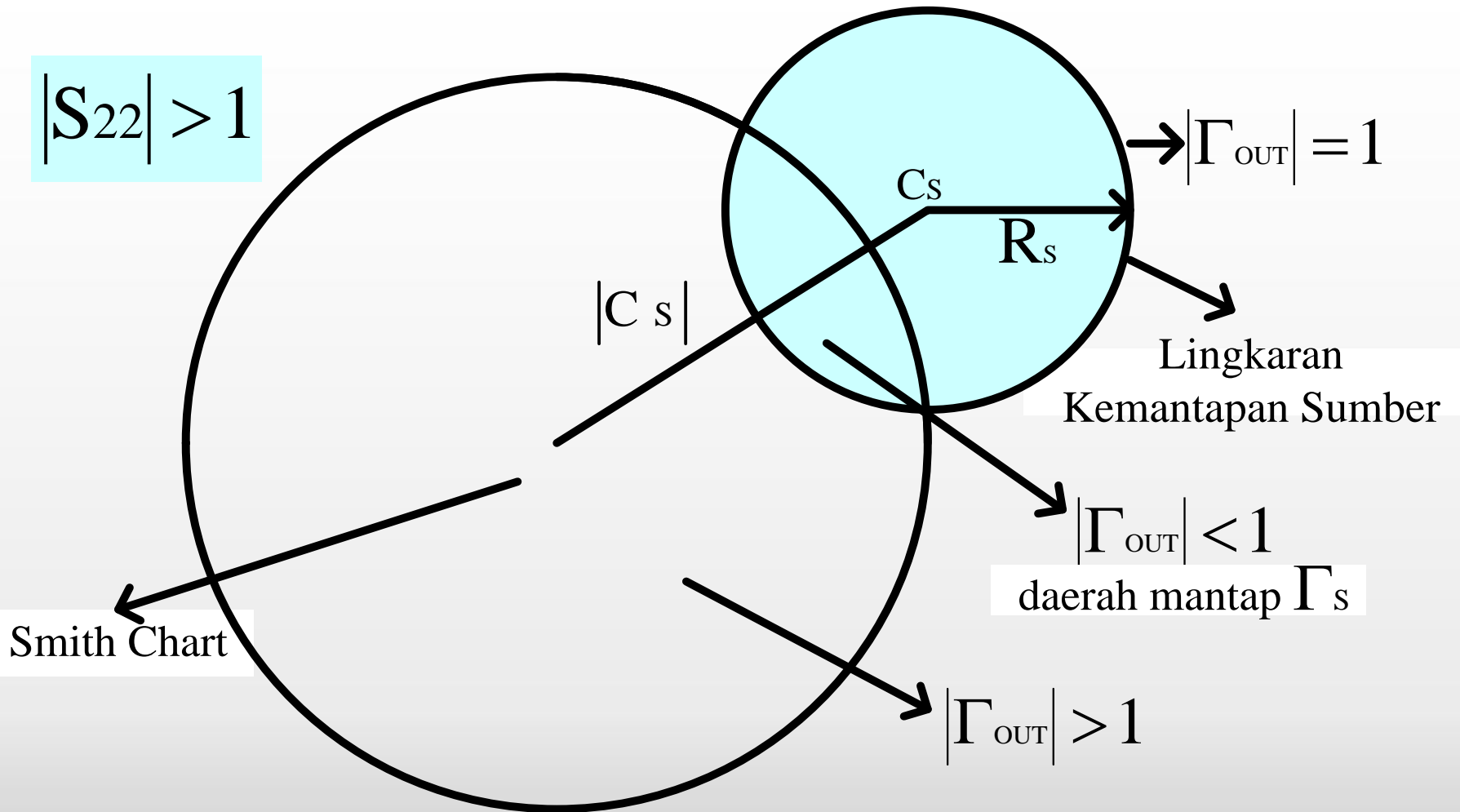

Small-Signal RF Amplifier


Kondisi mantap "TANPA SYARAT" untuk semua sumber atau beban dapat ditulis dengan :

$$\left| \frac{C_L}{R_L} - 1 \right| > 1 \quad \text{untuk} \quad |S_{11}| < 1$$

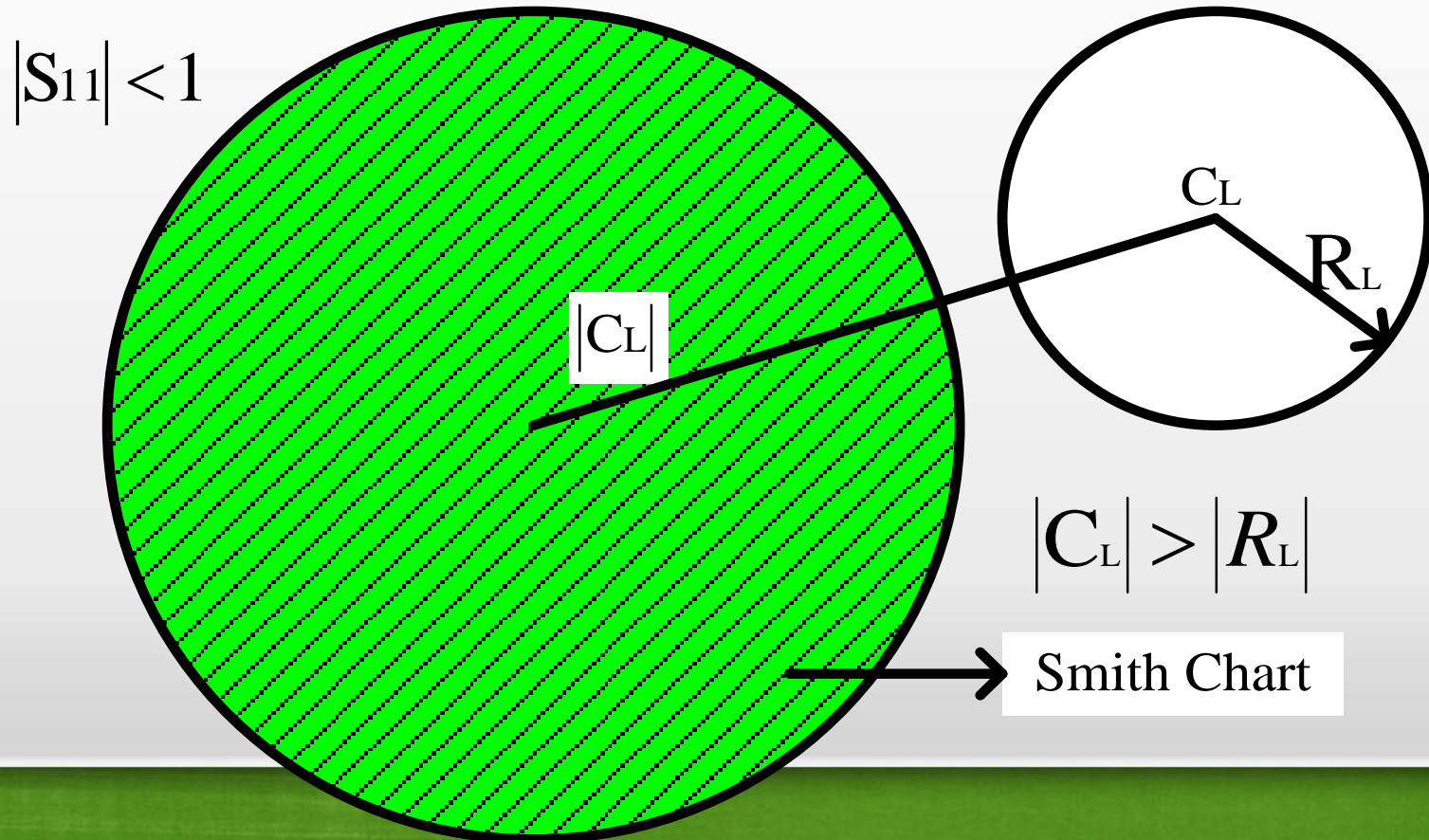

Small-Signal RF Amplifier

$$\left| \frac{C_s}{R_s} - R_s \right| > 1 \quad \text{untuk} \quad |S_{22}| < 1$$

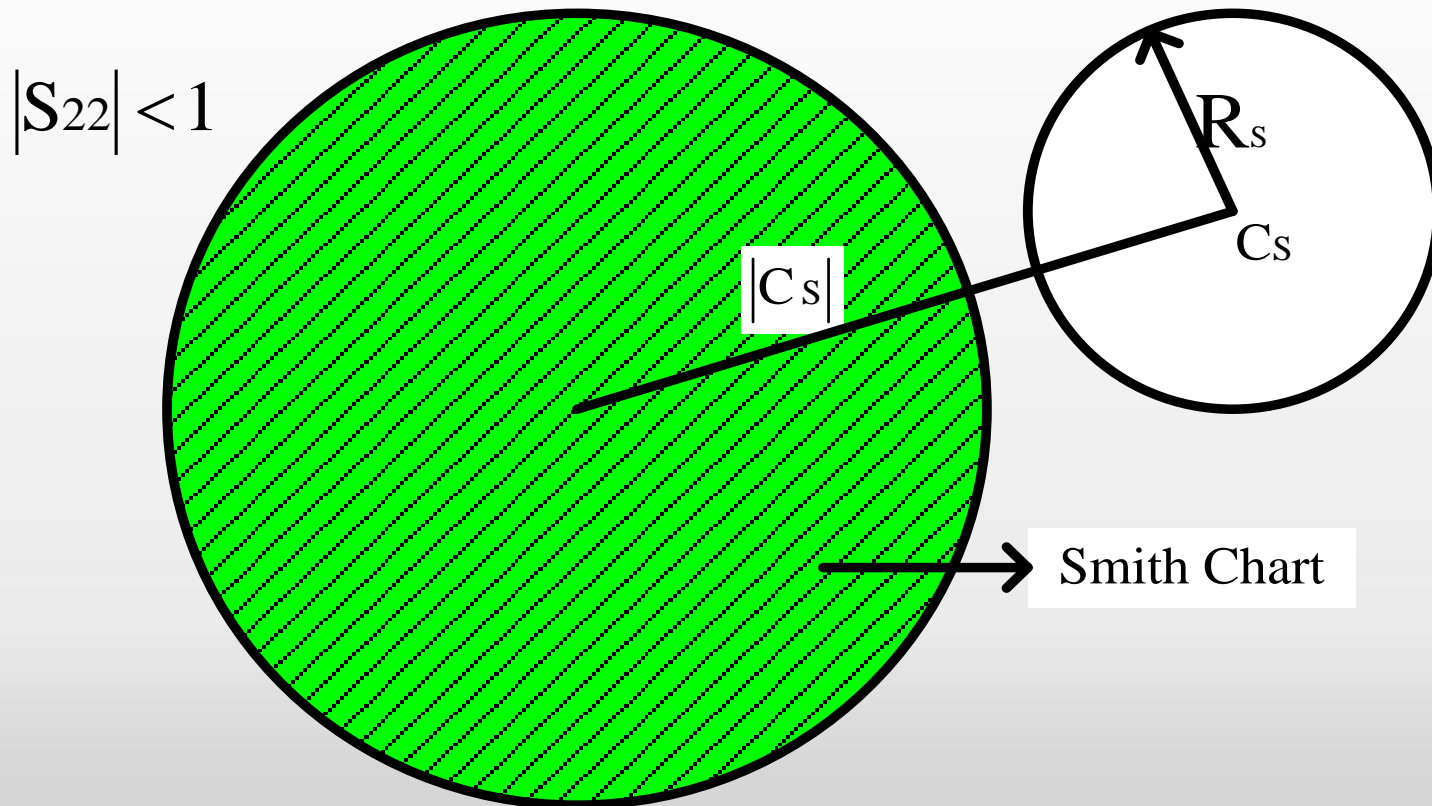

Small-Signal RF Amplifier

FAKTOR KEMANTAPAN K

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} > 1 \quad \text{dimana} \quad \Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$$

$$1 - |S_{11}|^2 > |S_{12}S_{21}| \quad 1 - |S_{22}|^2 > |S_{12}S_{21}|$$

kondisi cukup dan perlu untuk memperoleh KEMANTAPAN TANPA SYARAT :

$$K > 1 \quad |S_{11}| < 1 \quad 1 - |S_{11}|^2 > |S_{12}S_{21}|$$

$$|S_{22}| < 1 \quad 1 - |S_{22}|^2 > |S_{12}S_{21}|$$

atau cukup dengan :

$$|\Delta| < 1$$


dan

$$K > 1$$


Small-Signal RF Amplifier

KONDISI TIDAK MANTAP → KONDISI MANTAP TANPA SYARAT :

1. dengan pembebanan resistif

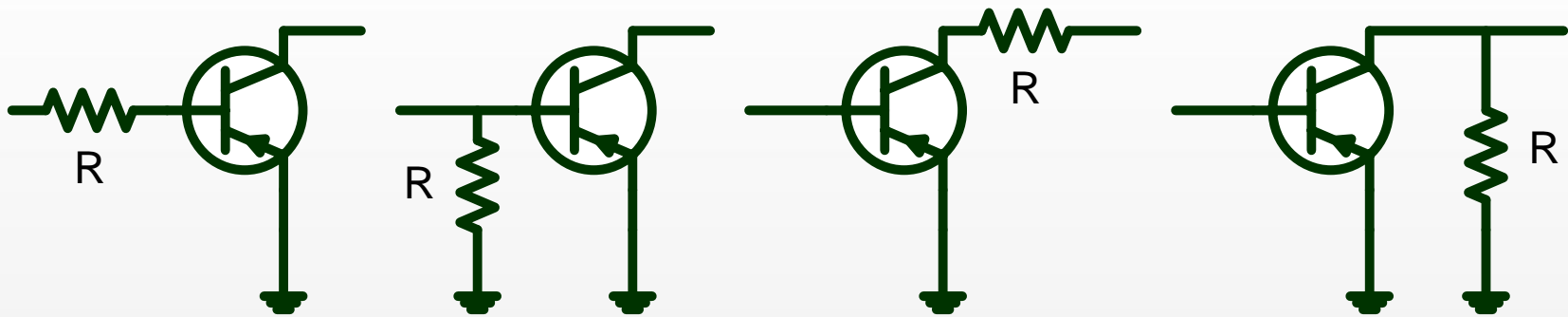

2. dengan umpan balik

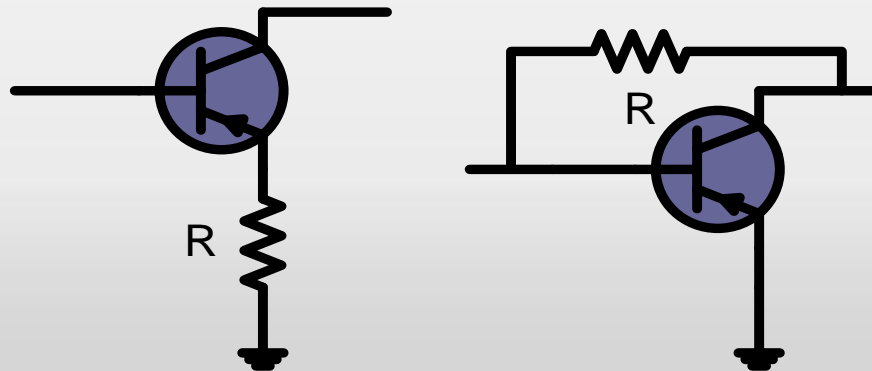

Small-Signal RF Amplifier

LATIHAN SOAL

1. Suatu transistor jenis GaAs MESFET dengan parameter s, diukur pada $V_{ds} = 5 \text{ V}$ dan $I_{ds} = 40 \text{ mA}$, $f = 9 \text{ GHz}$, referensi 50 ohm :

$$S_{11} = 0,65 \angle -154^\circ$$

$$S_{12} = 0,02 \angle 40^\circ$$

$$S_{21} = 2,04 \angle 185^\circ$$

$$S_{22} = 0,55 \angle -30^\circ$$

$$\Gamma_s = 0,38 \angle 25^\circ$$

Tentukan:

1. factor Delta Δ (0,332 \angle 171 $^\circ$)
2. Faktor stabilitas K (4,72)
3. Koefisien refleksi keluaran Γ_{out} (0,56 \angle -40,7 $^\circ$)
4. GA (Available Power Gain) (6,94dB)

Ref: *Microwave Circuit Analysis & Amplifier Design*, by Samuel Y.Liao, Exp. 3-4-2.

Small-Signal RF Amplifier

LATIHAN SOAL (LANJUTAN)

2. Parameter S untuk HP HFET-102 GaAs FET pada frekuensi 2 GHz, dicatu dengan tegangan biasing $V_{gs} = 0$ dengan $Z_0 = 50 \Omega$ sebagai berikut:

$$S_{11} = 0.894 \angle -60.6^\circ$$

$$S_{12} = 0.020 \angle 62.4^\circ$$

$$S_{21} = 3.122 \angle 123.6^\circ$$

$$S_{22} = 0.781 \angle -27.6^\circ$$

Tentukan kestabilan transistor tersebut dengan menghitung K dan Δ , kemudian plot-kan daerah kestabilannya !

$$\text{Solusi: } \Delta = 0.696 \angle -83^\circ$$

$$K = 0.607 \Rightarrow \text{potentially unstable}$$

$$C_L = 1.363 \angle 47^\circ$$


$$R_L = 0.50$$

$$C_S = 1.132 \angle 68^\circ$$

$$R_S = 0.199$$


Ref: *Microwave Engineering, 2nd Edition*, by David M Pozar, Exp 11.2

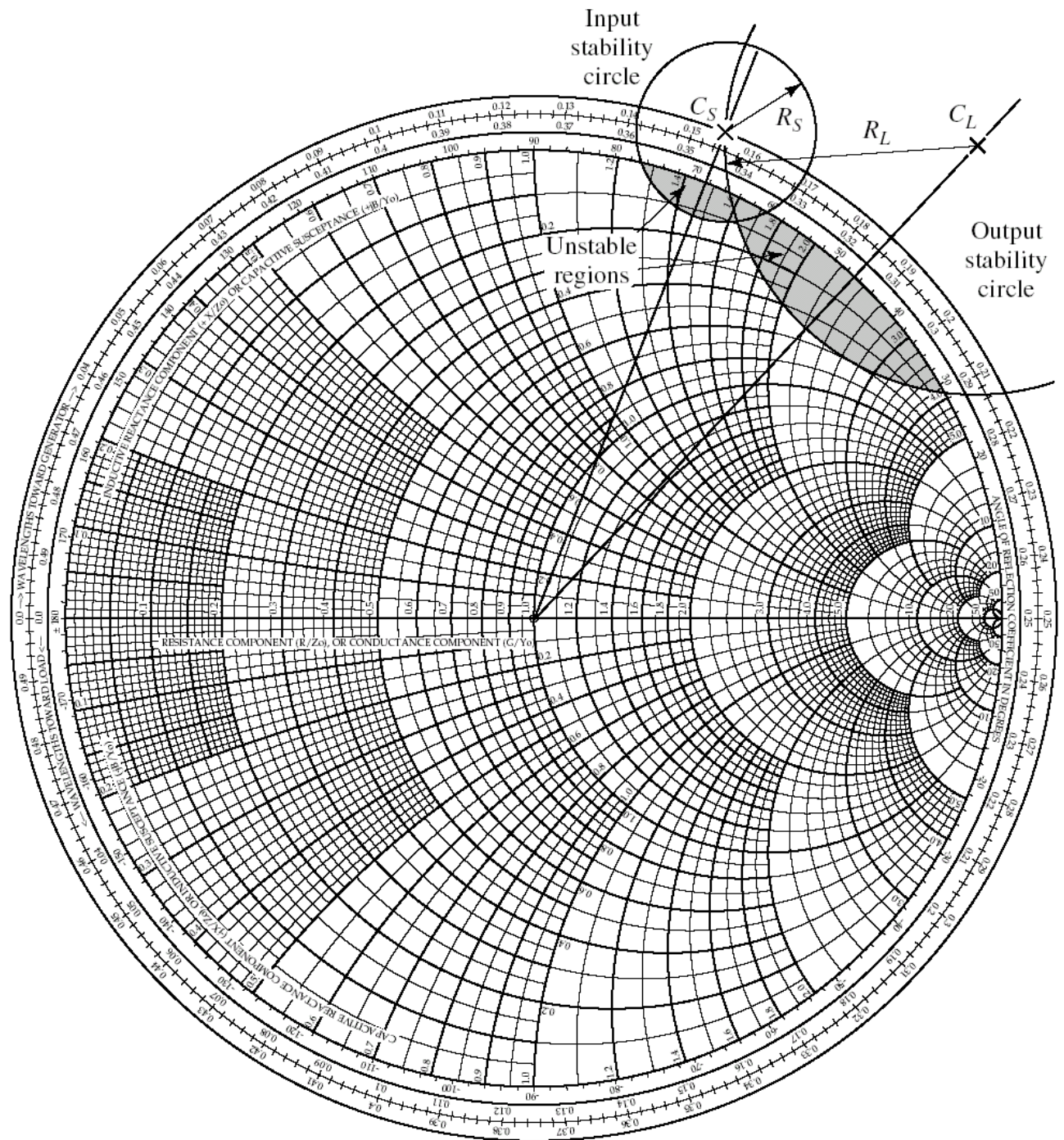- Plot lingkaran kestabilan sumber dan beban



Small-Signal RF Amplifier

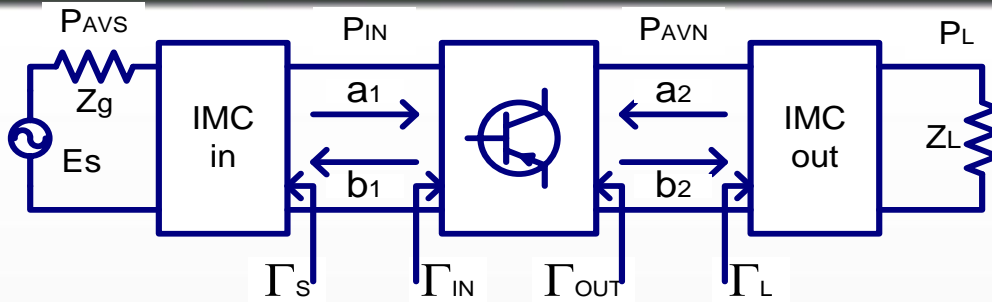PERANCANGAN UNTUK GAIN MAKSIMUM (CONJUGATE MATCHING)



→ syarat transistor mantap tanpa syarat

Jika dipilih : $\left. \begin{array}{l} \Gamma_{IN} = \Gamma_S^* \\ \Gamma_{OUT} = \Gamma_L^* \end{array} \right\}$ diperoleh penguatan daya transducer (G_T) maksimum

$$\Gamma_S^* = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$\Gamma_L^* = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$

$$\Rightarrow \Gamma_{SM} = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1}$$

$$\Rightarrow \Gamma_{LM} = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2}$$

dimana : $B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2$

$B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2$

$C_1 = S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*$

$C_2 = S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*$

$$G_{T, MAX} = \frac{1}{1 - |\Gamma_{SM}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_{LM}|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_{LM}|^2}$$

atau

$$G_{T, MAX} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} (K - \sqrt{K^2 - 1})$$

Small-Signal RF Amplifier

LATIHAN SOAL

- Rancanglah suatu penguat dengan gain maximum pada frekuensi 4 GHz menggunakan single-stub matching! Transistor GaAs FET mempunyai parameter S dengan $Z_0=50 \Omega$ sebagai berikut:

$$S_{11}=0.72 \angle -116^\circ$$

$$S_{12}=0,03 \angle 57^\circ$$

$$S_{21}=2.60 \angle 76^\circ$$

$$S_{22}=0,73 \angle -54^\circ$$

Ref: *Microwave Engineering, 2nd Edition*, by David M Pozar, Exp 11.3

Solusi:

$$\Delta = 0.488 \angle -162^\circ \quad K = 1,195 \Rightarrow \text{unconditionally stable}$$


$$\Gamma_{SM} = 0.872 \angle 123^\circ$$

$$\Gamma_{LM} = 0.876 \angle 61^\circ$$

$$G_{T,max} = 16.7 \text{ dB}$$


Perhatikan rangkaian penyesuai impedansi sbb:

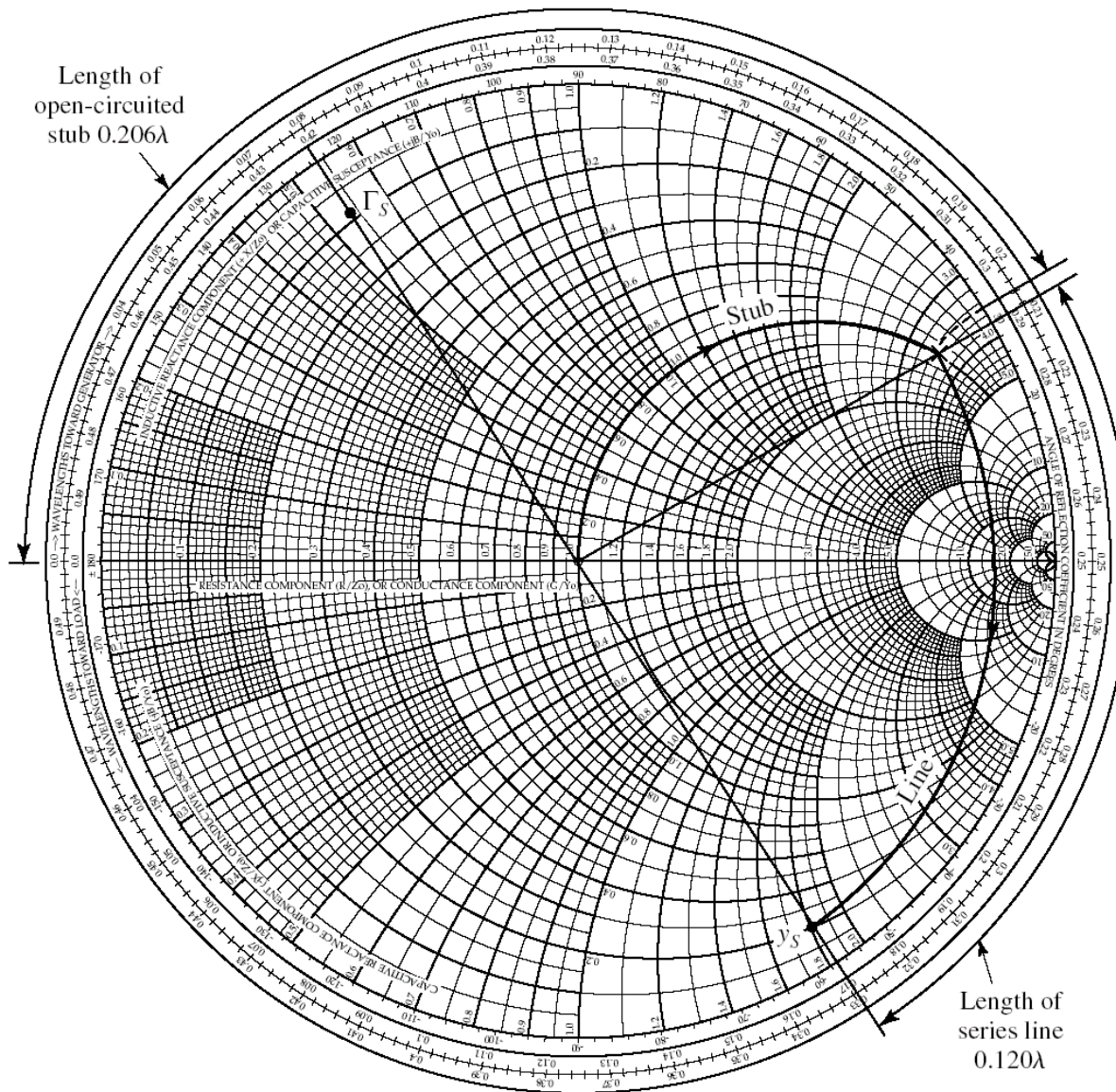Circuit design and frequency response for the transistor amplifier of Example 11.3. (a) Smith chart for the design of the input matching network.




(a)

(b) RF circuit. (c) Frequency response.

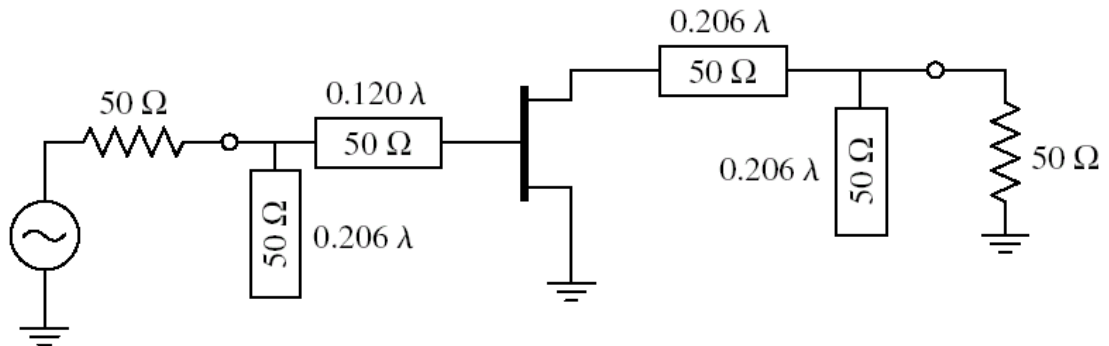

(b)

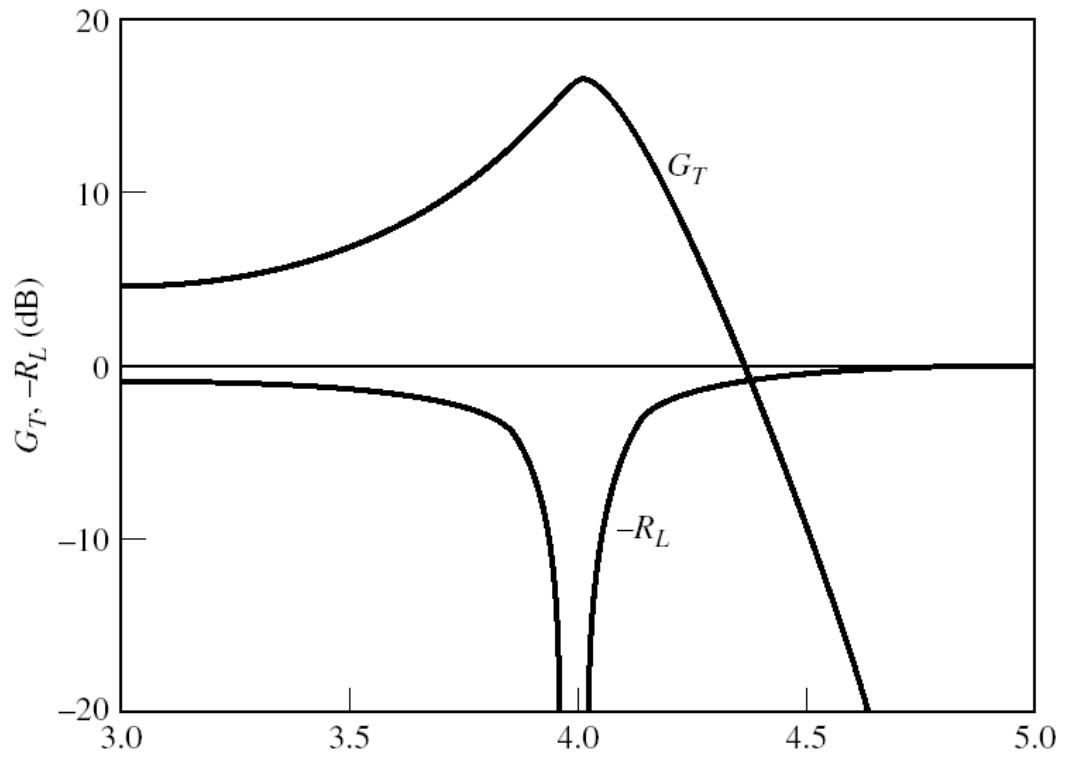

(c)

Small-Signal RF Amplifier

PERANCANGAN PENGUAT DENGAN GP DITENTUKAN:

Lingkaran G_p (Operating Power Gain) Konstan

a. KASUS KEMANTAPAN TANPA SYARAT

$$G_P = \frac{1}{1 - |\Gamma_{IN}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2} = |S_{21}|^2 \cdot g_P$$

dimana:

$$g_P = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{1 - |S_{11}|^2 + |\Gamma_L|^2 \cdot (|S_{22}|^2 - |\Delta|^2) - 2 \operatorname{Re}[\Gamma_L \cdot C_2]}$$
$$C_2 = S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*$$
$$\Delta = S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21}$$

$$|\Gamma_L|^2 - \left\{ 1 + g_P \cdot (|S_{22}|^2 - |\Delta|^2) \right\} - 2 \cdot g_P \cdot \operatorname{Re}[\Gamma_L \cdot C_2] = 1 - g_P (1 - |S_{11}|^2)$$

$$\rightarrow |\Gamma_L|^2 - \frac{g_P \cdot C_2 \cdot \Gamma_L}{1 + g_P (|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)} - \frac{g_P \cdot C_2^* \cdot \Gamma_L^*}{1 + g_P (|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)} = \frac{1 - g_P (1 - |S_{11}|^2)}{1 + g_P (|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)}$$

titik pusat lingkaran :

$$C_P = \frac{g_P \cdot C_2^*}{1 + g_P (|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)}$$

jari-jari lingkaran :

$$R_P = \frac{\left\{ 1 - 2K \cdot |S_{12} \cdot S_{21}| \cdot g_P + |S_{12} \cdot S_{21}|^2 \cdot g_P^2 \right\}^{\frac{1}{2}}}{\left| 1 + g_P \cdot (|S_{22}|^2 - |\Delta|^2) \right|}$$

Small-Signal RF Amplifier

G_P maksimum terjadi pada $R_P = 0$; artinya :

$$g_{P,MAX} \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|^2 - 2K \cdot |S_{12} \cdot S_{21}| \cdot g_{P,MAX} + 1 = 0$$

$$g_{P,MAX} = \frac{1}{|S_{12} \cdot S_{21}|} \left(K - \sqrt{K^2 - 1} \right) = \frac{G_{P,MAX}}{|S_{21}|^2}$$

sehingga

$$G_{P,MAX} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} \left(K - \sqrt{K^2 - 1} \right)$$

Prosedur menggunakan lingkaran G_P konstan :

- 1) Untuk G_P yang ditentukan, hitung titik pusat dan jari-jari lingkaran G_P konstan
- 2) Pilih Γ_L yang diinginkan (di lingkaran tersebut)
- 3) Dengan Γ_L tersebut, daya keluaran maksimum diperoleh dengan melakukan conjugate match pada masukan, yaitu $\Gamma_S = \Gamma_{IN}^*$

Γ_S ini akan memberikan $G_T = G_P$

Contoh: Transistor	$S_{11} = 0,641 \angle -171,3^\circ$	$S_{21} = 2,058 \angle 28,5^\circ$
(f = 6GHz)	$S_{12} = 0,057 \angle 16,3^\circ$	$S_{22} = 0,572 \angle -95,7^\circ$

Rancanglah sebuah penguat RF yang mempunyai $G_P = 9$ dB

Ref: Gonzalez, Guillermo; *Microwaves Transistor Amplifier: Analysis & Design*; Prentice Hall, 1984

Small-Signal RF Amplifier

Solusi


$$|\Delta| = 0,3014 \quad K = 1,504 \quad \rightarrow \text{mantap tanpa syarat}$$

$$|S_{21}|^2 = (2,058)^2 = 4,235 \Rightarrow g_P = \frac{G_P}{|S_{21}|^2} = \frac{7,94}{4,235} = 1,875$$

$$C_2 = 0,3911 \angle -103,9^\circ$$

$$C_P = 0,508 \angle 103,9^\circ \quad R_P = 0,431$$

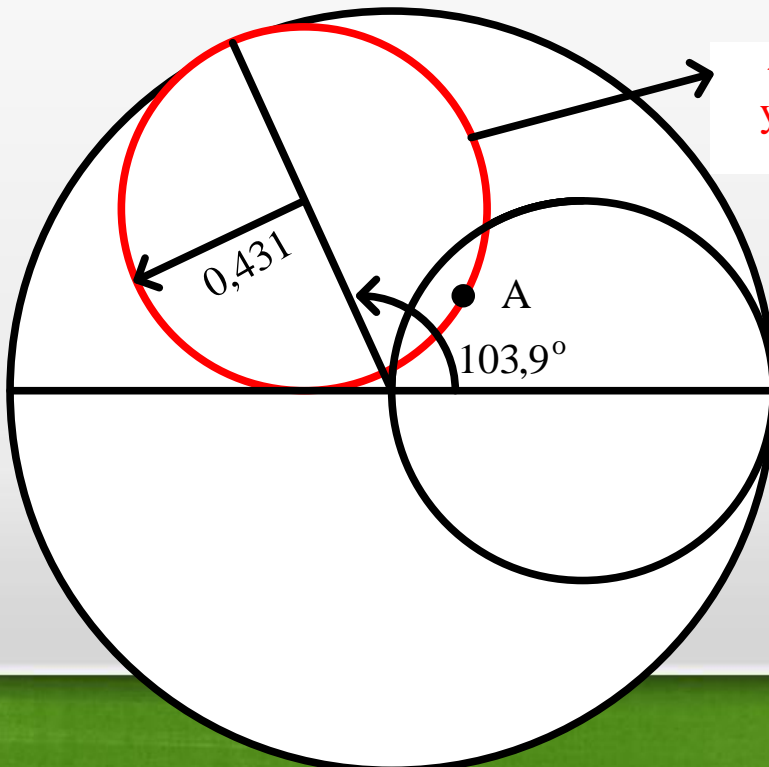\rightarrow gambar tempat kedudukan Γ_L yang memberikan $G_P = 9 \text{ dB}$



tempat kedudukan Γ_L
yang memberikan $G_P = 9 \text{ dB}$

Kita pilih $\Gamma_L = 0,36 \angle 47,5^\circ$
(titik A)

Γ_S yang memberikan
daya keluar maksimum

$$\Gamma_S = \Gamma_{IN}^* = \left[S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} \right]^*$$

$$\Gamma_S = 0,629 \angle 175,51^\circ$$

Small-Signal RF Amplifier

LATIHAN SOAL

1. Suatu transistor jenis GaAs MESFET dengan parameter s, diukur pada $V_{ds} = 5 \text{ V}$ dan $I_{ds} = 40 \text{ mA}$, $f = 9 \text{ GHz}$, referensi 50 ohm :

$$S_{11} = 0,65 \angle -154^\circ$$

$$S_{12} = 0,02 \angle 40^\circ$$

$$S_{21} = 2,04 \angle 185^\circ$$

$$S_{22} = 0,55 \angle -30^\circ$$

Tentukan:

1. factor Delta Δ (0,332 \angle 171 $^\circ$)
2. Faktor stabilitas K (4,72)
3. Carilah Γ_L dan Γ_S Yang menghasilkan $G_p = 10 \text{ dB}$!
4. Rancanglah IMC input dan IMC output-nya untuk Hambatan sumber dan beban $50 \text{ } \Omega$!

Small-Signal RF Amplifier

PERANCANGAN PENGUAT DENGAN GP DITENTUKAN:

Lingkaran G_p (Operating Power Gain) Konstan

b. KASUS MANTAP BERSYARAT

Dengan transistor mantap bersyarat, prosedur perancangan untuk GP tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk **GP** yang diinginkan, gambar lingkaran GP konstan dan lingkaran kemantapan beban. Pilih Γ_L yang berada pada daerah mantap dan tidak terlalu dekat dengan lingkaran kemantapan beban.
- 2) Hitung Γ_{IN} dan tentukan apakah conjugate match pada masukan mungkin. Untuk itu gambar lingkaran kemantapan sumber dan periksa apakah $\Gamma_S = \Gamma_{IN}^*$ terletak pada daerah mantap.
- 3) Jika $\Gamma_S = \Gamma_{IN}^*$ tidak terletak pada daerah mantap atau terletak pada daerah mantap namun terlalu dekat dengan lingkaran kemantapan sumber, pilih Γ_L yang lain dan ulangi langkah 1) dan 2)

Catt: nilai Γ_S dan Γ_L sebaiknya tidak terlalu dekat dengan lingkaran kemantapan, karena ketidakmantapan (OSILASI) dapat terjadi oleh variasi nilai komponen yang digunakan sehingga Γ_L dan Γ_S masuk ke daerah tidak mantap.

Contoh: Transistor $S_{11} = 0,5 \angle -180^\circ$ $S_{21} = 2,5 \angle 70^\circ$
($f = 6 \text{ GHz}$) $S_{12} = 0,08 \angle 30^\circ$ $S_{22} = 0,8 \angle -100^\circ$

Rancanglah sebuah penguat RF yang mempunyai $GP = 10 \text{ dB}$

Ref: Gonzalez, Guillermo; *Microwaves Transistor Amplifier: Analysis & Design*; Prentice Hall, 1984


Small-Signal RF Amplifier

$$\Delta = 0,223 \angle 62,12^\circ$$

$K = 0,4 \rightarrow$ transistor mantap bersyarat


$$G_P = 10\text{dB} \left\{ \begin{array}{l} C_P = 0,572 \angle 97,2^\circ \\ R_P = 0,473 \\ C_L = 1,18 \angle 97,2^\circ \\ R_L = 0,34 \end{array} \right.$$

Solusi :

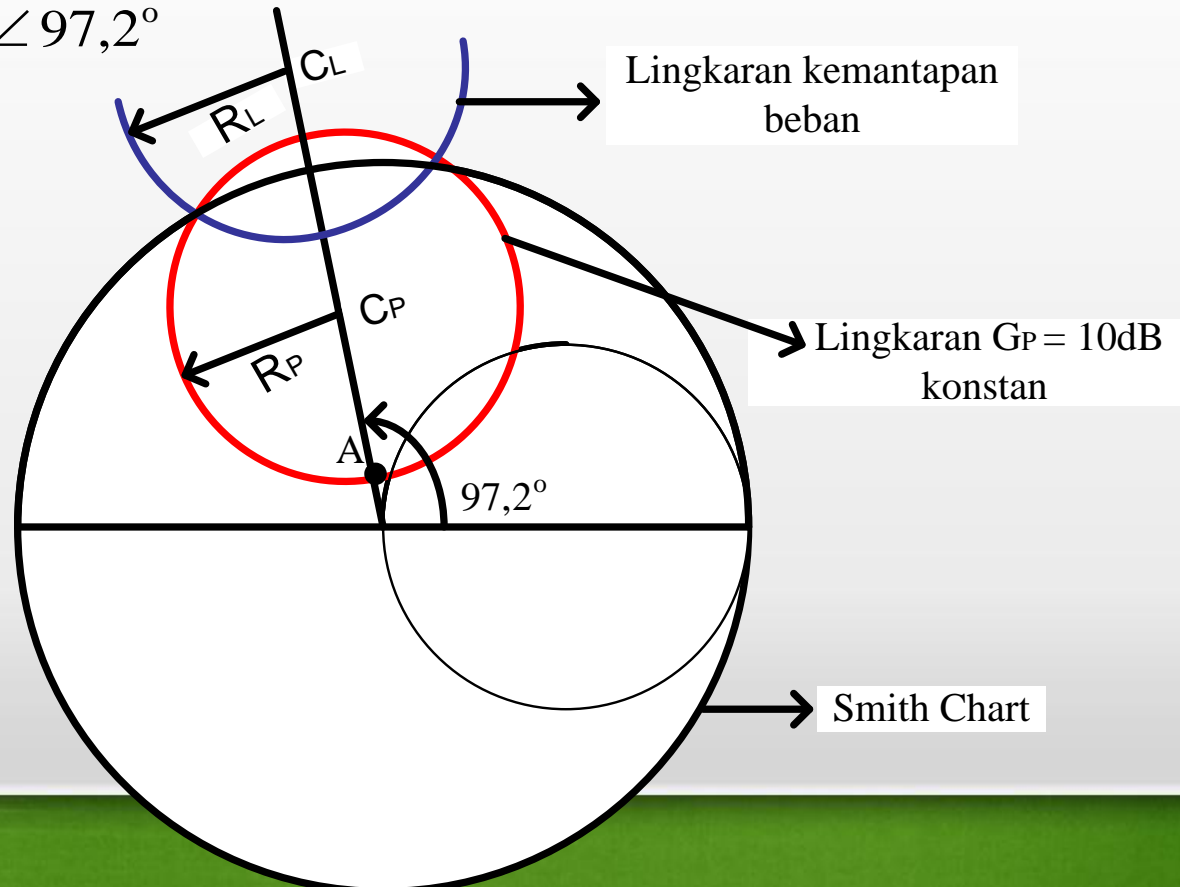

Small-Signal RF Amplifier

- Oleh karena $|S_{11}| < 1$, daerah MANTAP berada diluar lingkaran kemantapan BEBAN
- Pilih titik A $\rightarrow \Gamma_L = 0,1 \angle 97,2^\circ \rightarrow \Gamma_S = \Gamma_{IN}^* = 0,52 \angle 179,32^\circ$
- Lingkaran kemantapan sumber : $C_S = 1,67 \angle 171^\circ \quad R_S = 1,0$
 Γ_S diatas harus diperiksa apakah berada di daerah MANTAP
- Daerah mantap berada di luar lingkaran kemantapan sumber $\rightarrow \Gamma_S$ berada di daerah mantap, maka Γ_S dapat digunakan

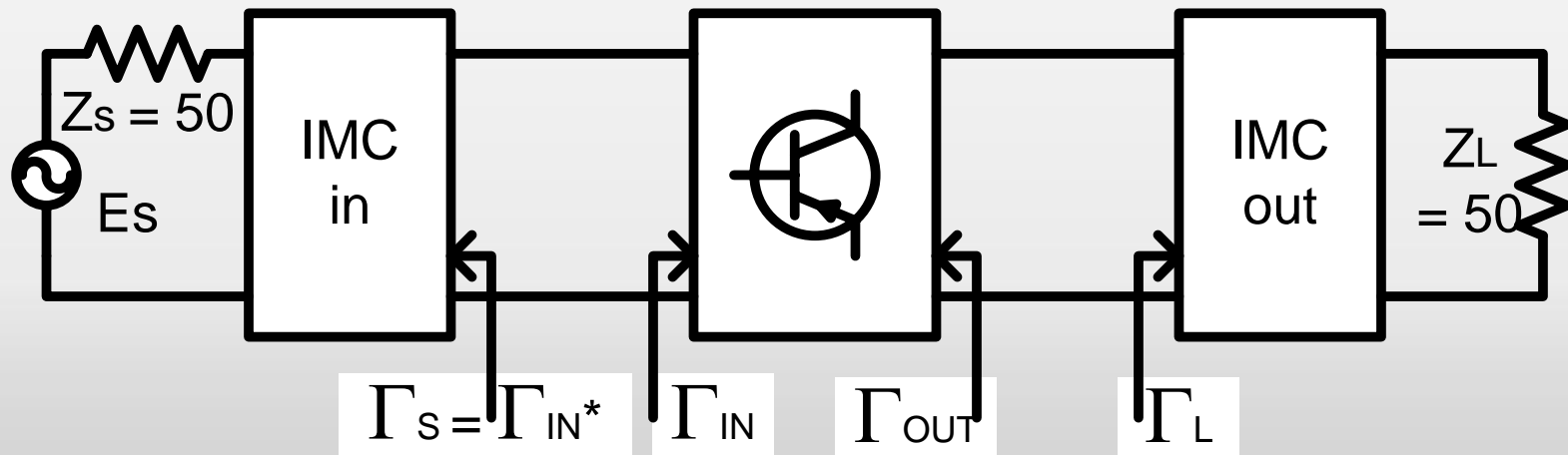

Small-Signal RF Amplifier

PERANCANGAN PENGUAT DENGAN GA DITENTUKAN:

Lingkaran G_A (Available Power Gain) Konstan

a) KASUS MANTAP TANPA SYARAT

$$G_A = \frac{1}{1 - |\Gamma_{OUT}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2} = |S_{21}|^2 \cdot g_A$$

$$g_A = \frac{G_A}{|S_{21}|^2} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{1 - |S_{22}|^2 + |\Gamma_S|^2 \cdot (|S_{11}|^2 - |\Delta|^2) - 2 \operatorname{Re}[\Gamma_S \cdot C_1]}$$

$$C_1 = S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*$$

Dengan cara yang sama seperti lingkaran G_P konstan, diperoleh :

Lingkaran G_A konstan :

titik pusat lingkaran :
$$C_A = \frac{g_A \cdot C_1^*}{1 + g_A (|S_{11}|^2 - |\Delta|^2)}$$

jari-jari lingkaran :
$$R_A = \frac{\left\{ 1 - 2K |S_{12} \cdot S_{21}| g_A + |S_{12} \cdot S_{21}|^2 \cdot g_A^2 \right\}^{\frac{1}{2}}}{\left| 1 + g_A (|S_{11}|^2 - |\Delta|^2) \right|}$$

Semua Γ_S pada lingkaran, memberikan suatu G_A yang diinginkan. Untuk G_A tertentu, daya keluaran maksimum diperoleh dengan $\Gamma_L = \Gamma_{OUT}^*$

→ Γ_L ini memberikan $G_T = G_A$

Small-Signal RF Amplifier

PERANCANGAN PENGUAT DENGAN GA DITENTUKAN:

Lingkaran G_a (Available Power Gain) Konstan

b) KASUS MANTAP BERSYARAT

1. Untuk GA yang diinginkan, gambar lingkaran G_A konstan dan lingkaran kemantapan sumber. Pilih Γ_S yang berada di daerah mantap dan tidak terlalu dekat dengan lingkaran kemantapan sumber.
2. Hitung Γ_{OUT} dan periksa apakah conjugate match mungkin, untuk itu gambar lingkaran kemantapan beban dan periksa apakah $\Gamma_L = \Gamma_{OUT}^*$ berada di daerah mantap.
3. Jika $\Gamma_L = \Gamma_{OUT}^*$ tidak berada pada daerah mantap atau terlalu dekat dengan lingkaran kemantapan beban, pilih Γ_S (atau G_A) yang lain dan ulangi langkah 1) dan 2).

Catt: nilai Γ_S dan Γ_L sebaiknya tidak terlalu dekat dengan lingkaran kemantapan, karena ketidakmantapan (OSILASI) dapat terjadi oleh variasi nilai komponen yang digunakan sehingga Γ_L dan Γ_S masuk ke daerah tidak mantap.

Small-Signal RF Amplifier

LATIHAN SOAL


Contoh: Transistor $S_{11} = 0,5 \angle -180^\circ$ $S_{21} = 2,5 \angle 70^\circ$
($f = 6 \text{ GHz}$) $S_{12} = 0,08 \angle 30^\circ$ $S_{22} = 0,8 \angle -100^\circ$

Rancanglah sebuah penguat RF yang mempunyai $G_A = 10 \text{ dB}$!
Rancang pula IMC-in dan IMC-out dengan menggunakan stub paralel-open circuit!

Small-Signal RF Amplifier

PERANCANGAN PENGUAT DENGAN VSWR DITENTUKAN:

- $VSWR_{IN}$ konstan

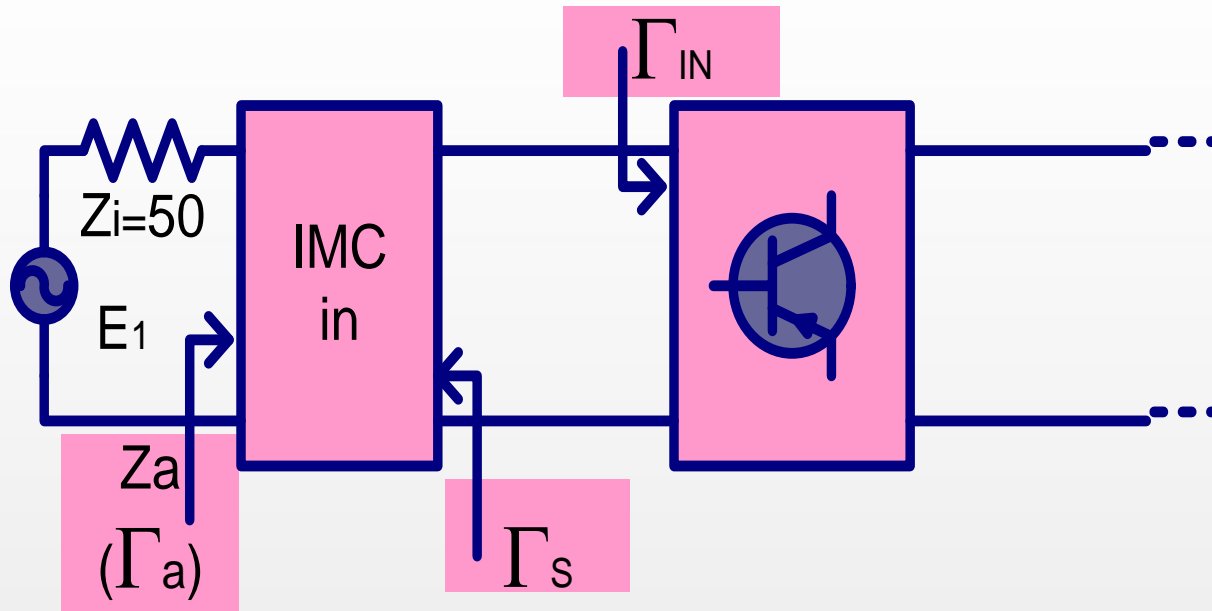

$$VSWR_{IN} = \frac{1 + |\Gamma_a|}{1 - |\Gamma_a|} \rightarrow |\Gamma_a| = \left| \frac{\Gamma_{IN} - \Gamma_s^*}{1 - \Gamma_{IN} \cdot \Gamma_s} \right|$$

→ dapat diturunkan lingkaran $VSWR_{IN}$ konstan

Small-Signal RF Amplifier

PERANCANGAN PENGUAT DENGAN VSWR DITENTUKAN:

Lingkaran $VSWR_{IN}$ konstan :

titik pusat lingkaran :

$$C_{vi} = \frac{\Gamma_{IN}^* \cdot (1 - |\Gamma_a|^2)}{1 - |\Gamma_a \cdot \Gamma_{IN}|^2}$$

jari-jari lingkaran :

$$R_{vi} = \frac{|\Gamma_a| \cdot (1 - |\Gamma_{IN}|^2)}{1 - |\Gamma_a \cdot \Gamma_{IN}|^2}$$

Pada kasus mantap tanpa syarat dan beberapa kasus mantap bersyarat, Γ_s dapat dipilih $= \Gamma_{IN}^*$; untuk memperoleh $VSWR_{IN} = 1$.

$$\text{Bila } VSWR_{IN} = 1 \rightarrow |\Gamma_a| = 0 \quad \begin{cases} C_{vi} = \Gamma_{IN}^* \\ R_{vi} = 0 \end{cases}$$

Jadi $\Gamma_s = \Gamma_{IN}^*$ memberikan $|\Gamma_a| = 0 \rightarrow VSWR_{IN} = 1$

Small-Signal RF Amplifier

PERANCANGAN PENGUAT DENGAN VSWR DITENTUKAN:

- $VSWR_{out}$ konstan

DENGAN CARA YANG SAMA :

$$VSWR_{OUT} = \frac{1 + |\Gamma_b|}{1 - |\Gamma_b|} \rightarrow |\Gamma_b| = \left| \frac{\Gamma_{OUT} - \Gamma_L^*}{1 - \Gamma_{OUT} \cdot \Gamma_L} \right|$$

Lingkaran $VSWR_{OUT}$ konstan :

titik pusat lingkaran :

$$C_{VO} = \frac{\Gamma_{OUT}^* \cdot (1 - |\Gamma_b|^2)}{1 - |\Gamma_b \cdot \Gamma_{OUT}|^2}$$


jari-jari lingkaran :

$$R_{VO} = \frac{|\Gamma_b| \cdot (1 - |\Gamma_{OUT}|^2)}{1 - |\Gamma_b \cdot \Gamma_{OUT}|^2}$$

Small-Signal RF Amplifier

PERANCANGAN PENGUAT DENGAN NOISE FIGURE DITENTUKAN:

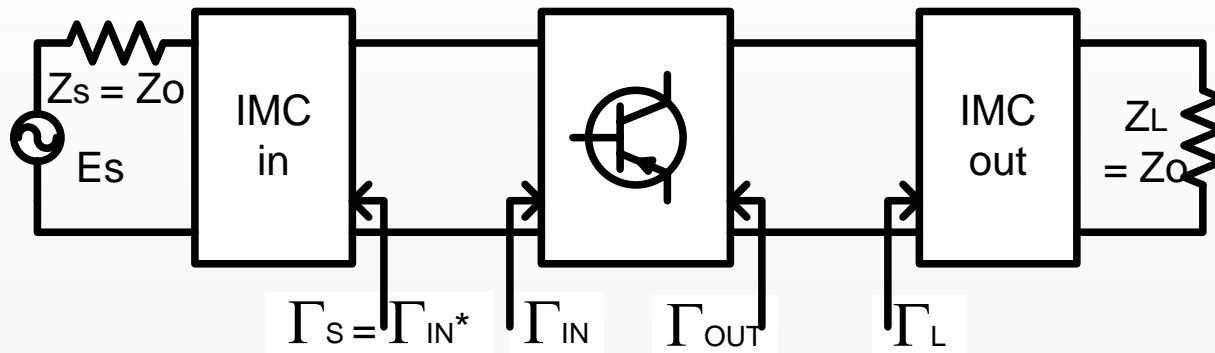Lingkaran Noise figure/Faktor Derau Konstan:



$$F = F_{\text{MIN}} + \frac{4 \Gamma_n |\Gamma_s - \Gamma_{\text{opt}}|^2}{(1 - |\Gamma_s|^2) |1 + \Gamma_{\text{opt}}|^2}$$

dimana: F_{MIN} = faktor derau minimum komponen aktif

Γ_n = equivalent normalized noise resistance ($= R_N/Z_O$)

Γ_{opt} = koefisien refleksi sumber yang dapat menghasilkan faktor derau minimum

Small-Signal RF Amplifier

Ambil satu harga $F = F_i$

$$\frac{|\Gamma_s - \Gamma_{opt}|^2}{1 - |\Gamma_s|^2} = \frac{F_i - F_{MIN}}{4 r_n} \cdot |1 + \Gamma_{opt}|^2$$

$$N_i = \frac{F_i - F_{MIN}}{4 r_n} \cdot |1 + \Gamma_{opt}|^2 = \text{konstan} \Rightarrow N_i = \frac{|\Gamma_s - \Gamma_{opt}|^2}{1 - |\Gamma_s|^2}$$

$$(\Gamma_s - \Gamma_{opt}) \cdot (\Gamma_s^* - \Gamma_{opt}) = N_i - N_i |\Gamma_s|^2$$

$$|\Gamma_s|^2 \cdot (1 + N_i) - 2 \text{Re}[\Gamma_s \cdot \Gamma_{opt}^*] + |\Gamma_{opt}|^2 = N_i$$

$$|\Gamma_s|^2 - \frac{2}{1 + N_i} \text{Re}[\Gamma_s \cdot \Gamma_{opt}^*] + \frac{|\Gamma_{opt}|^2}{1 + N_i} = \frac{N_i}{1 + N_i}$$

→ merupakan persamaan lingkaran di bidang Γ_s dan dapat ditulis menjadi :

$$\left| \Gamma_s - \frac{\Gamma_{opt}}{1 + N_i} \right|^2 = \frac{N_i^2 + N_i(1 - |\Gamma_{opt}|^2)}{(1 + N_i)^2}$$

untuk N_i tertentu, diperoleh lingkaran faktor derau F_i konstan.

Lingkaran faktor derau:

$$C_{F_i} = \frac{\Gamma_{opt}}{1 + N_i}$$

$$R_{F_i} = \frac{1}{N_i + 1} \sqrt{N_i^2 + N_i(1 - |\Gamma_{opt}|^2)}$$

Small-Signal RF Amplifier

LATIHAN SOAL

Suatu transistor dengan parameter S sebagai berikut :

$$S_{11} = 0,552 \angle 169^\circ$$

$$F_{\text{MIN}} = 2,5 \text{ dB}$$

$$S_{12} = 0,049 \angle 23^\circ$$

$$\Gamma_{\text{opt}} = 0,475 \angle 166^\circ$$

$$S_{21} = 1,681 \angle 26^\circ$$

$$R_n = 3,5 \Omega$$

$$S_{22} = 0,839 \angle -67^\circ$$

Tentukan lingkaran faktor derau $F_i = 2,8 \text{ dB}$ konstan

Solusi :

$$N_i = \frac{F_i - F_{\text{MIN}}}{4 r_n} \cdot |1 + \Gamma_{\text{opt}}|^2$$

$$r_n = \frac{R_n}{Z_o} = \frac{3,5}{50} = 0,07$$

$$F_i = 2,8 \text{ dB} = 1,905$$

$$F_{\text{MIN}} = 2,5 \text{ dB} = 1,778$$

$$\rightarrow N_i = 0,1378$$

$$C_{F_i} = \frac{\Gamma_{\text{opt}}}{1 + N_i} = 0,417 \angle 166^\circ$$

$$R_{F_i} = 0,312$$

